کد کنترل

920





2

ت کشور است.» مقام معظم رهبری

عصر پئجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۱ از ۳

مهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴ زبان انگلیسی ـ عمومی

مدتزمان پاسخگویی: ۴۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۰ سؤال

علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.»

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	رديف
۴٠	1	F+	زبان انگلیسی ـ عمومی	1

استفاده از فرهنگ لغت مجاز لیست.

این ازمون نمره منفی دارد.

مق جاب، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و…) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

			با شماره داوطلبی	
جشد	ت، نوع و کدکنترل در	پاسخنامه و دفترچه سؤالان	ی کارت ورود به جلسه، بالای	شماره داوطلبی مندرج در بالا
		مايم.	، پایین پاسخنامهام را تأیید مین	بر روی جلد دفترچه سؤالات و
		امضا:		
				ن انگلیسی ـ عمومی:
P	PART A: Struct	ture		
		ose the answer choic ark the answer on yo	e (1), (2), (3), or (4) the	at best completes each
L	senience, Then m	ark the answer on you	ar answer sneed	
Ť	earning a new lar	guage	new doors for us to expl	lore different worlds
) opens	2) to open	3) opening	4) to be opened
1	always thought sh	ne was	. storyteller I'd ever met	in my entire life.
) best	2) a better	3) better	4) the best
			vn for being a great write	er of romantic poetry, h
100		h strong political view		4) 05
1)) During	2) While	3) Through	4) So
	PhD program is a		oal is not to write research	h papers
_) so to	2) as for	3) but to	4) in order for
0	ur duty is to bel	ieve	. we have enough evide	nce, and to suspend ou
	idgment when we			
1)) that which	2) which	3) that for which	4) which for that
be		a little more oxygen	am, remember and a smile work wond	
) to take	2) taking	3) to be taken	4) take
			oright lighthom his whole life depen	
) otherwise on	2) despite on	3) in an otherwise	

1) has been retired 2) will retire 3) has retired 4) would retire

9-		e of e-readers and san weatint		worth remembering how
	1) used in going	weat Int	2) used to go	the written word.
	3) were used to g	oing	4) as were used to	o go
10-	meal as if it were		only possible explan	o overspend, to treat every ation for his indulgence. 4) have to be
11-	sensitivities of the r	nourners.	April and the same	the already wide-open
	1) yet committed		that committing	S 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	3) which commit	ting to bruise not	4) by committed	not to bruising
12-		ess Index ignores GDP three categories, to	the first term of the second s	t tracks 52 indicators and
	1) each of them g	ives equal weight	2) them equal we	ight is given
	3) which it gives	equal weight	4) which equal w	eight given
13-		of Michigan found tha		oday are 40 percent less after 2000.
	1) from those of 3	30 years ago, as	2) than those of 3	0 years ago, with
	3) from those of 3	30 years ago, because	4) than those of 3	0 years ago, resulted in
14-	and even play. 1) far from being 2) which serve far 3) are far from m	merely entertainments, from merely as entertainmerely entertainment serving merely as entertainment	central to modern li nents, being central to vices, and central to	modern life, influencing modern life, influence
		pose the word or phrase mark the answer on your		that best completes each
15-		tever youlife for something that's		nust remember one thing:
	1) want	2) return	3) wear	4) throw
16-	Like so many other		are from different o	countries, I consider myself
	1) borders	2) district	3) nationality	4) effects
17-	This is the		leman: his respect f	or those who can be of no
	1) glad	2) final	3) foreign	4) shy

18-	The primary	of leadership is	to produce more leade	ers, not more followers.
	1) document	2) income	3) function	4) integration
19-		rogram will initially wor years, it will be mandato		basis, but officials predict
	1) voluntary	2) unique	3) subsequent	4) relevant
20-		dressed to an audience of		e professor indicated the
	1) devious	2) delighted	3) durable	4) appropriate
21-		u should show evidence		he institution where you
	1) defend	2) graduate	3) register	4) pursue
22-		hat there is so much n e is to preserve it.	nore	-money-to destroy the
	1) insight	2) incentive	3) compromise	4) anthology
23-	Employees don't respect and unders	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	t there does need to b	e a level of
	1) congenital	2) contemporary	3) mutual	4) inverse
24-	It is the mark of a	in educated mind to	a thought	without accepting it.
	1) deprive	2) entertain	3) enrage	4) sympathize
25-		rs were doing their best to itancy so that more people		and turn the for vaccination.
	1) dogma	2) pessimism	3) temptation	4) tide
26-		ighly technical report in es of arcane data to learn		ust through ole lived.
	1) wade	2) emanate	3) beckon	4) accumulate
27-		olic more. Therefore, the		apology, which has only resignation builds until
	1) a soothing	2) an ingenuous	3) an exhaustive	4) a paltry
28-		[- [- [- [- [- [- [- [- [- [-	ally congenial while s	ne with a highly-civilized truggling to stand out to
	1) paucity	2) procrastination	3) veneer	4) cessation
29-	brought to the sc society where gro	reen? Is it that they are tesque reality seems to to	simply rump fiction at every	
	1) inured	2) pulverized	3) limned	4) galvanized

30- Amid the howling of the wind and the beating of the rain and among an entranced crowd, who listened attentively, he was singing with intensity and passion.

1) febrile

- 2) stolid
- 3) insolvent
- 4) captious

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following two passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Many people like to link the history of social media to the growth in communications technology that has been occurring since the end of the 19th century. A common starting point is Samuel Morse's first telegram, which he sent in 1844 between Washington, D.C. and Baltimore by telegraph. However, this type of communication does not qualify as social media. First, it did not take place "online," and second, telegrams do not contribute to any larger community or collective. Instead, they are used to send individual messages between two people. Therefore, the real history of social media starts in the 1970s with the development of the internet.

The internet has its roots in the 1960s and 1970s when various private and public organizations were working to try and find ways to get computers to communicate with one another. In a sense, this can be considered as the beginning of social media. However, it wasn't until the 1980s, and really the 1990s, that personal computers became more normal, which set the stage for the emergence of social media.

The website credited as being the "first online social media" site is Six Degrees. It's named after the "six degrees of separation" theory, which states that everyone in the world is connected to everyone else by no more than six degrees of separation. The reason Six Degrees is considered to be the first of the social networks is because it allowed people to sign up with their email address, make individual profiles, and add friends to their personal network. It was officially launched in 1997, and it lasted until about 2001. Its number of users peaked at around 3.5 million. It was bought out by YouthStream Media Networks in 1999 for \$125 million, but it shut down just about one year later.

31-	The underlined word "it"	in paragraph 1	refers to	
	4.5		-	100

1) place

2) social media

3) larger community

4) this type of communication

32- According to paragraph 1, which of the following statements is NOT true about social media?

- 1) It would not have been possible without the pioneering invention of Samuel Morse.
- 2) It has, in a significant sense, a collective nature and is not limited to two individuals only.
- 3) It did not originate before the development of the internet.
- 4) It is by definition an online phenomenon.

33- The underlined word "emergence" in paragraph 2 is closest in meaning to

- 1) transformation
- 2) popularity
- 3) concept
- 4) appearance

34- What is the main purpose of the passage?

- 1) To clarify the impact of the internet on social media
- 2) To define the "six degrees of separation" theory
- 3) To explain the origin of social media
- 4) To compare social media with telegraph

35- According to the passage, which of the following statements is true?

- The scholar famous for his theory of "six degrees of separation" actually chose a name for the first social media website.
- The first telegram was transferred between Washington, D.C. and Baltimore approximately in the mid-18th century.
- Until the 1980s, when personal computers became more widely accessible, it was merely the governmental sector that utilized computers for the purpose of communication.
- 4) The first social media website was launched in the 1990s, only to shut down less than half a decade later, roughly one year following its acquisition by another company.

PASSAGE 2:

Historians don't know for certain if the first prosthetics were primarily functional or for appearances. According to Katherine Ott, Ph.D., curator for the Division of Medicine and Science at the Smithsonian Institution's National Museum of American History, this is partly because different cultures have their own ideas about what makes a person whole. The oldest known prosthetics are two different artificial toes from ancient Egypt. One prosthetic toe, known as the "Greville Chester toe," was made from cartonnage, which is a kind of papier-mâché made from glue, linen, and plaster. It is thought to be between 2,600 and 3,400 years old, though its exact age is unknown. Because it doesn't bend, researchers believe it was cosmetic. The other prosthetic, a wooden and leather toe known as the "Cairo toe," is estimated to be between 2,700 and 3,000 years old. It is thought to be the earliest known practical artificial limb due to its flexibility and because it was refitted for the wearer multiple times.

Approximately 300 years later—300 B.C.—in Italy, an ancient Roman nobleman used a prosthetic leg known as the "Capua leg." The leg was made of bronze and hollowed-out wood and was held up with leather straps. Other known early prosthetics include artificial feet from Switzerland and Germany, crafted between the 5th and 8th centuries. These were made from wood, iron, or bronze and may have been strapped to the amputee's remaining limb.

Soldiers who lost their limbs in battle often used early artificial limbs made of wood or iron. For instance, about 2,200 years ago, the Roman general Marcus Sergius Silus lost his right hand during the Second Punic War. He had it replaced with an iron one that was designed to hold his shield. Knights of the Middle Ages sometimes used wooden limbs for battle or to ride a horse. And in the 16th century, the reputable French surgeon Ambroise Paré designed and developed some of the first purely functional prosthetics for soldiers coming off the battlefield. He also published the earliest written reference to prosthetics in one of his detailed expositions about his ground-breaking discoveries on the subject.

- 36- According to paragraph 1, what is a possible reason that partly explains the uncertainty regarding the primary role of the first prosthetics?
 - 1) Insignificance of prosthetics in ancient cultures
 - 2) A difference in various cultures' views of mankind
 - 3) The absence of any ancient prosthetic in the modern era
 - 4) Misrepresentation of ancient history by modern scholars
- 37- The underlined phrase "hollowed-out wood" in paragraph 2 best refers to a piece of wood
 - 1) that is taken from a tree planted for medical purposes
 - 2) of which the flexibility and durability are ideal
 - 3) of which the core or inside section is empty
 - 4) that suits the amputee's weight and height
- 38- Which of the following pairs of techniques is used in the passage?
 - 1) Description based on chronological order and Exemplification
 - 2) Rhetorical question and Description based on chronological order
 - 3) Exemplification and Personal anecdote
 - 4) Personal anecdote and Rhetorical question
- 39- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
 - I. What was the popular name of an extant prosthetic retrieved in Switzerland?
 - II. What was the profession of the person to whom the "Cairo toe" belonged?
 - III. What was a material used to build prosthetics during the Medieval period?
 - 1) Only I
- 2) Only III
- 3) I and II
- 4) II and III
- 40- According to the passage, which of the following statements is true?
 - Ambroise Paré stands as a seminal figure in the annals of the evolution of prosthetics, whose contributions to the field were not confined to his inventions but included his meticulously documented accounts of his findings.
 - 2) Among the surviving ancient prosthetic devices, one fashioned from wood and bronze, known as the "Capua leg," belonged to a Roman warrior who sustained the loss of a limb during a military conflict in Italy roughly in the 3rd century B.C.
 - 3) The Roman general Marcus Sergius Silus, while engaged in the Second Punic War, which occurred sometime prior to 300 B.C., sustained the grievous loss of his right hand, deciding to substitute it with a prosthetic limb composed of iron.
 - 4) The so-called "Greville Chester toe," composed of glue, linen, and plaster, dating back approximately two to three millennia ago, is esteemed as the earliest extant manifestation of a functional prosthetic limb.

کد کنترل



عصر ينجشنبه 14-4/17/+7

دفترچه شماره ۲ از ۳



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش كشور

علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبري

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴

استعداد تحصيلي

مدتزمان پاسخگویی: ۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۵ سؤال

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	رديف
۲۵	1	70	استعداد تحصيلي	- y-

تذكر: داوطلبان گرامی حتماً در بخش چهارم (صفحه ۱۳)، موارد مندرج در كادرِ توجه مهم را مطالعه نماييد.

استفاده از ماشین حساب مجاز ئیست.

این أزمون نمره منفی دارد.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار میشود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است. اینجانب با شماره داوطلبی شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالها، نوع و کد کنترل درجشده بر روی دفترچه سؤالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید مینمایم.

امضا:



راهنمایی:

در این بخش، دو متن بهطور مجزا آمده است. هریک از متنها را بهدقت بخوانید و پاسخ سؤالهایی را که در زیرِ آن آمده است، با توجه به آنچه می توان از متن استنتاج یا استنباط کرد، پیدا کنید و در پاسخنامه علامت بزنید.

 $\overline{}$

1 950 A 1

 $(\mathbf{1})$

1

سطر با توجه به اهداف کاهش دی اکسید کربن (CO₂)
که در سیاست بین المللی تعیین شده اند،
استفاده فزاینده از انرژی های تجدیدپذیر و تغییر
لازم در سیستمهای انرژی موجود در راستای
(۵) پایداری به نحو گسترده مورد بحث قرار گرفته
است. در آلمان، تولید برق از طریق انرژیهای
تجدیدپذیر، طی چند سال گذشته قویاً از سوی
دولت پشتیبانی شده است. در نتیجه، تعداد
دولت پشتیبانی شده است. در نتیجه، تعداد
سیستمهای انرژی تجدیدپذیر در تولید برق به
سرعت افزایش یافته است. برای رسیدن به
اهداف کاهش و CO₂، میزان حتی بالاتری از
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر لازم است.
تاکنون این موضوع بیشتر از دیدگاه فنی ارزیابی
شده است. ازهمینرو، مباحثات بر مسائلی از

(۱۵) قبیل اتکاپذیری، تأمین انرژی یا چالشهای

ادغام شبکه متمرکز بودهاند.

بااین حال، علاوه بر مسائل فئی، حقوقی و اقتصادی، پذیرش عمومی گسترده و انتقال آگاهی مربوطه به زندگی روزمره برای رسیدن به (۲۰) اهداف کاهش CO₂ ضروری است. بنابراین، بررسی فرایندهای اجتماعی مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر دارای اهمیت است. علی رغم اینکه نظرسنجیهای فراگیر افکار عمومی، حمایت چشمگیری از سیاستهای انرژی پایدار و (۲۵) همچنین درصد فزایندهای از انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق را در سطح انتزاعی نشان میدهند، بسیاری از ساکنان در سطح محلى احساس مىكنند سيستمهاى فناورى تجدیدپذیر نصبشده در نزدیکی محل سکونت (۳۰) آنها، کیفیت زندگیشان را شدیداً محدود مى كنند: مثلاً با تغييرات نامطلوب مناظر، سروصدا، یا مشکلات حملونقل، افزون بر این، خطرات مرتبط با طبيعت، مانند مركومير بالقوه پرندگان، کاملاً جدی تلقی میشوند. علاوه بر این

(۳۵) جنبههای نسبتاً آشکار، مسائل زمینهای مانند افزایش هزینههای انرژی بهدلیل الزام قانونی به افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در زنجیره تأمین انرژی، مدیریت منطقهبندی اداری، فرایندهای برنامهریزی و صدور مجوز و همچنین فرایندهای برخامه و دقیق اطلاعات در فرایندهای اجرایی خاص ممکن است بر نحوه تفکر مردم درباره نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر تأثیر بگذارند.

در مجموع، این نکات بر اهمیت آشنایی با عوامل اجتماعی مرتبط با شکلگیری پذیرش عمومی نسبت به انرژیهای تجدیدپذیر تأکید دارند. بههمین ترتیب، لازم است فرایندهای مربوطه در سطح فردی بررسی شوند. با این همه، تاکنون تحقیقات علمی ـ اجتماعی اندکی در (۵۰) مورد جنبههای اجتماعی انرژیهای تجدیدپذیر وجود داشته است. بااینحال، دانش دقیق در مورد این فرایندها امکان ارائه توصیهها بر اساس دادههای تجربی را در مورد اقدامات منتخب برای اجرای سیستمهای انرژی تجدیدپذیر دارای

۱- کدام مورد زیر را می توان به درستی، از پاراگراف دوم متن استنباط کرد؟


 مشارکت مردم در فرایندهای برنامهریزی و صدور مجوز، با استقبال جامعه آلمان همراه بوده است.

۲) عوامل اقتصادی، برجسته ترین دلایل موفقیت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در جامعه آلمان بوده اند.

 ۳) دغدغههای زیستمحیطی، تغییر نظر جامعه آلمان درباره استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را غیرممکن کردهاند.

 ۴) درباره پذیرش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از سوی مردم آلمان، تنشی میان نظریه و عمل وجود دارد.

به صفحه بعد بروید.

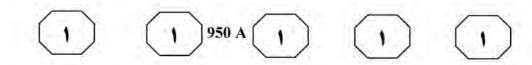

- ۲- کدام مورد زیر، نظر نویسنده متن را درباره
 کاهش دی اکسید کربن در آلمان بیان می کند؟
 - ۱) قابلیت بهبود دارد.
 - ۲) در حالت آرمانی است.
 - ۳) امری کاملاً سیاسی است.
 - ۴) در حالت بحرانی قرار دارد.

- ۳- بر اساس مثن، کدام مورد درست است؟
- ۱) ابعاد اجتماعی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر،
 از ابعاد فتی و اقتصادی آن اهمیت بیشتری دارند.
- ۲) تحقیقات درباره انرژیهای تجدیدپذیر در سطح اجتماعی، از تحقیقات در سطح فردی کمتر بودهاند.
 - ۳) حمایت دولتی، از دلایل اصلی افزایش
 کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در آلمان بوده است.
- ۴) افزایش CO₂ باعث تخریب مناظر، آلودگی صوئی و تهدید گونههای جانوری شده است.

950 A

سطر در نگاه اول، این ادعا که جوامع علمی دارای باورهای جمعی هستند، غیرقابل بحث بهنظر میرسد، اما این امر، به منظور ما از «باور جمعی» بستگی دارد. گیلبرت (۱۹۸۹ و ۲۰۰۰) در تعریف (۵) این موضوع بهمنزلهٔ داشتن باورها و فرضیاتی که بخشی از یک گروه هستند، روایت «سوژهٔ متکثر باور جمعی» را ارائه داد. علاوهبراین، او استدلال

کرد که در بررسی تغییرات علمی، ماهیت باور جمعی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

(۱۰) روایت سوژهٔ متکثر باور جمعی را می توان با

روایت انباشتی باور جمعی مقایسه کرد. طبق روایت انباشتی، یک گروه p را باور دارد، اگر و تنها اگر، تمام یا اکثر اعضای گروه p را باور دارند. این روایت به لحاظ حسی قانع کننده است. (۱۵) مثلاً، گفتن اینکه جامعه فیزیک درات باور دارد که شش گونه ذره، عناصر بنیادی ساختمان جهان هستند، به این معنا است که همه یا اکثر فیزیکدانان ذرات، آن را باور دارند. در این روایت، برای اینکه یک جامعه علمی، نظر خود را (۲۰) تغییر دهد، تمام یا اکثر دانشمندان باید نظر فردی خود را تغییر دهند. [۱] بااین حال، گیلبرت از این دیدگاه انتقاد کرده است، زیرا ممکن است مواردی وجود داشته باشند که دیدگاه یک گروه با دیدگاه مشترک تمام اعضای آن متفاوت باشد.

تغییرات در دیدگاه مشترک اعضای گروه متمایز هستند. در اصل، این امکان وجود دارد که پیش از تغییر باور جامعه، باورهای اکثر اعضا در مورد یک موضوع خاص تغییر کنند، یا اینکه باور یک (۳۰٪ جامعه، بهرغم تغییر باورهای اکثر اعضا تغییر نكند. [۲]

(۲۵) تغییرات در دیدگاه گروه، به لحاظ مفهومی از

در مقابل، روایت سوژهٔ متکثر ادعا میکند درصورتی باوری جمعی به p وجود دارد که


اعضای جامعه بهطور مشترک متعهد شدهاند که (۳۵) بهمنزلهٔ یک مجموعه، p را باور داشته باشند (گیلبرت، ۲۰۰۰). مفهوم تعهد مشترک و کاربرد عبارت «بهمنزلهٔ یک مجموعه» را می توان از طریق مقایسهٔ آنها با تعهد شخصی، بهتر درک کرد. یک فرد درصورتی دارای تعهد شخصی (۴۰) است که اگر و تنها اگر، خودش تنها بانی تعهد و دارای این اختیار باشد که بهطور یک جانبه آن را لغو کند. تعهد مشترک برابر با ترکیب تعهدات شخصی نیست، بلکه صرفاً تعهد دو یا چند نفر است. [۳] این مفهومی کلنگرانه است که (٤٥) نمى توان آن را صرفاً بهمنزلهٔ مجموع تعهدات شخصی تحلیل کرد. تصور می شود که مشارکت کنندگان در تعهد مشترک، به صورت یک واحد به یکدیگر پیوند میخورند. این با منظور گیلبرت از عبارت «بهمنزلهٔ یک مجموعه» (۵۰) در ارتباط است. باید توجه کرد که باور داشتن به p بهمنزلهٔ یک مجموعه، به معنای این نیست که هریک از مشارکت کنندگان p را باور دارند. این بدان معنی است که آنها واحدی را تشکیل می دهند که p را باور دارد. در نتیجه، اگر ما (۵۵) بهمنزلهٔ یک مجموعه، p را باور داریم، اقدامات هریک از ما باید این باور را بازتاب دهند. هیچ مشارکتکنندهای نمی تواند صرفاً با تغییر نظر

خود، تعهدی مشترک را رها کند. اعضای یک

جامعه بهواسطه یک تعهد مشترک، دارای حقوق

(۶۰) و وظایفی هستند. [۴]

به صفحه بعد بروید.

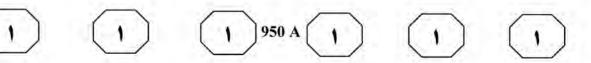


- ۴- بر اساس متن، کدام مورد درست نیست؟
 ۱) پایبندی به تعهدی مشترک، از الزامات اصلی
 - ر روایت انباشتی درباره یاور جمعی نیست. ۲) طبق نظ گیلیات، توجه به تغییرات علم
- ۲) طبق نظر گیلبرت، توجه به تغییرات علمی در بررسی باورهای جمعی، اهمیتی حیاتی دارد.
- ۳) برخلاف آنچه معمولاً فرض میشود، ادعای وجود باورهای جمعی در جوامع علمی قابل بحث است.
- ۴) باور داشتن تمام اعضای یک جامعه به یک
 گزاره، شرط لازم هیچیک از روایتهای آمده
 در متن نیست.

- کدام مورد زیر را می توان به درستی از متن استنباط کرد؟
- ۱) نخستین گام در راستای تغییر باورهای جمعی، رها کردن تعهدات شخصی و مشارکت در تعهدات مشترک است.
- ۲) به منظور پیشرفت یک جامعه علمی، لازم است اقدامات هریک از اعضای آن، باورهای جمعی جامعه را بازتاب دهند.
- ۳) ماهیت و محتوای یک باور، نقشی در تقسیم بندی
 گیلبرت میان روایت سوژهٔ متکثر و روایت انباشتی
 باور جمعی ایفا نمی کند.
- ۴) نقش توافق اکثریت درباره یک باور در علوم انسانی، به اندازه نقش آن در علوم طبیعی مانند فیزیکِ ذرات پررنگ تیست.

- ۵- در متن، اطلاعات کافی برای پاسخ دادن به
 کدام پرسش زیر وجود دارد؟
- ۱) طبق نظر نویسنده متن، دلیل اصلی انتقاد گیلبرت به روایت سوژهٔ متکثر باور جمعی چیست؟
- ۲) آیا از دید نویسنده، امکان ارائه روایتی دیگر از باورهای جمعی علاوه بر دو روایت مطرحشده در متن وجود دارد؟
- ۳) نگرش فیزیکدانان ذرات درباره عناصر بنیادی ساختمان جهان، چه تحولی در نگرش جامعه علمی فیزیک ایجاد کرده است؟
- ۴) در روایت سوژهٔ متکثر، آیا درصورت جایگزینی باور p با باور p در ذهن یکی از اعضا، تغییری در باور جامعه رخ خواهد داد؟

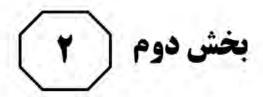
- کدامیک از مکانهای زیر در متن که با شمارههای [۱]، [۲]، [۳] و [۴] مشخص شدهاند، بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر است؟
- «بنابراین، اگر یک دانشمند در تعهدی مشترک به باور p مشارکت کند، از او انتظار میرود بیچونوچرا از انکار آن خودداری کند.»
 - 1) [4]
 - [7] (7
 - [7] (4
 - 1) (4



راهنمایی:

این بخش از آزمون استعداد، از انواع مختلف سؤالهای کمّی، شامل مقایسههای کمّی، استعداد ریاضیاتی، حلّمسئله و ...، تشکیل شده است.

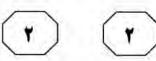 توجه داشته باشید به خاطر متفاوت بودن نوع سؤالهای این بخش از آزمون، هر سؤال را براساس دستورالعمل ویژهای که در ابتدای هر دسته سؤال آمده است، پاسخ دهید.



7 950 A 7

-1.




راهنمایی: هرکدام از سؤالهای ۸ تا ۱۱ را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه علامت بزنید.

ا- شرکتی ۱۷۰۰ دستگاه از محصول خود را هرکدام به قیمت ۷ میلیون تومان و ۸۵۰ دستگاه را هرکدام به قیمت ۴ میلیون تومان به فروش میرساند. اگر هزینه شرکت برای تولید هر واحد محصول ۵ میلیون تومان باشد، سود یا زیان شرکت از فروش این ۱۲۵۵ دستگاه، چند میلیون تومان است؟

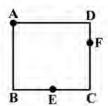- ۱) ۲۵۵۰ سود
- ۲) ۵۵۵۰ ضرر
- ۳) ۴۲۵۰ سود
- ۴) نه سود کرده است و نه ضرر.

طنابی به طول ۲۴ سانتی متر را به صورت مربع مطابق شکل زیر در آورده و آن را همزمان از ۳ نقطه A و F آتش می زنیم. E و سط ضلع DF است. همچنین طول DF یک سوم طول ضلع مربع است. نسبت مدتزمانی که طناب دقیقاً از ۲ جا می سوزد به مدتزمانی که طناب دقیقاً از ۲ جا در حال سوختن است، کدام است؟



10


× (*

1 (4

یک مربع را با رسم یک پارهخط به دو مستطیل تقسیم کردهایم، بهطوریکه مساحت یکی از مستطیلها دو برابر دیگری شده است. سپس پارهخط دیگری را طوری رسم میکنیم که مربع اولیه را به ۴ مستطیل با مساحتهای به ترتیب از بزرگ به کوچک A ، B ، A و D تقسیم کند. اگر نسبت یک به هشت باشد، نسبت یک به هشت

- 1) 1 4 1
- F 41 (4
- T 4 1 ("
- ۱ 4 / (۴

به صفحه بعد بروید.

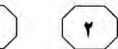







۱۱ یک بانک در هر تراکنش، فقط اجازه انتقال یا ۵ میلیون تومان یا ۸ میلیون تومان را میدهد. هریک از زهرا، حمیده و لاله مبلغ زیادی در حساب بانکی خود دارند. زهرا ۱ میلیون تومان به حمیده و ۴ میلیون تومان به لاله بدهی دارد. او قصد دارد با استفاده از تراکنشها، بدهیهای خود را بپردازد؛ به این تر تیب که ابتدا با یک یا چند تراکنش، مبالغی را به هریک از حمیده و لاله ارسال کند. سپس حمیده و لاله با یک یا چند تراکنش، مبالغی را به زهرا پس دهند، به طوری که بدهیها و طلبها کاملاً تسویه شود. همچنین حمیده و لاله اجازه ارسال پول به یکدیگر با استفاده از تراکنش را ندارند. کمترین تعداد تراکنشهایی که این ۳ نفر در مجموع باید انجام دهند، کدام است؟

- 9 (1
- 11 (7
- 17 (
- 14 (4

راهنمایی: هرکدام از سؤالهای ۱۲ و ۱۳، شامل دو مقدار یا کمّیت هستند، یکی در ستون «الف» و دیگری در ستون «به ستون «ب». مقادیر دو ستون را با یکدیگر مقایسه کنید و با توجه به دستورالعمل، پاسخ صحیح را به شرح زیر تعیین کنید:

- اگر مقدار ستون «الف» بزرگ تر است، در پاسخنامه گزینه ۱ را علامت بزنید.
- اگر مقدار ستون «ب» بزرگ تر است، در پاسخنامه گزینه ۲ را علامت بزنید.
- _اگر مقادیر دو ستون «الف» و «ب» با هم برابر هستند، در پاسخنامه گزینه ۳ را علامت بزنید.
- ـ اگر براساس اطلاعات داده شده در سؤال، نتوان رابطهای را بینِ مقادیر دو ستون «الف» و «ب» تعیین نمود، در پاسخنامه گزینه ۴ را علامت بزنید.

۱۲- خانوادهای ۲ فرزند دختر و ۳ فرزند پسر دارد. در حالِ حاضر، مجموع سن ۲ دختر بیش از مجموع سن ۳ پسر است.


۱۳- سرمایه علی و حمید در ابتدا با هم برابر است. علی ۲۵ درصد از سرمایهاش را به حمید میدهد. سپس حمید ۲۰ درصد از سرمایه فعلیاش را به علی میدهد.

<u>«ب»</u> سرمایه نهایی علی سرمایه نهایی حمید

«الف»
 مجموع سن ۳ پسر مجموع سن ۳ پسر دختر خانواده در خانواده در سال آینده
 مجموع سن ۳ پسر دختر خانواده در سال آینده
 مجموع سال آینده
 مجموع سن ۳ پسر ۲ پسر مجموع سن ۳ پسر ۲ پسر


یایان بخش دوم

صفحه ٩

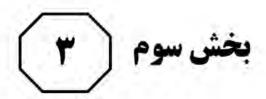


راهنمایی:

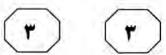در این بخش، توانایی تحلیلی شما مورد سنجش قرار می گیرد. سؤالها را بهدقت بخوانید و پاسخ صحیح را در پاسخنامه علامت بزنید.



950 A

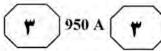



۱۶- اگر D در روز پنجشنبه پخت شود، نوع غذای

۱) تمی توان تعیین کرد.

4 (1

7 (7

7 (4

چند روز دیگر، بهطور قطع مشخص می شود؟

راهنمایی: با توجه به اطلاعات زیر، به سؤالهای ۱۴ تا ۱۶ پاسخ دهید.

یک آشپز میخواهد از شنبه تا پنجشنبه ۶ غذای مختلف E .D .C .B ،A و F را بيزد. هر غذا فقط در يك روز پخت می شود. درخصوص نوع غذاها و روز پخت آنها، شرایط زیر قرار است رعایت شود:

- F سەشنبە بخت شود.
- B شنبه یا پنجشنبه پخت شود.
- A و C در دو روز متوالی و نه لزوماً به تر تیب پخت
 - A و E در دو روز متوالی بخت نشوند.
- ۱۶ ماگر A و B (نه لزوماً به ترتیب) در دو روز -1۴ متوالی پخت شوند، کدام مورد زیر، درخصوص نوع غذا و روزی که قرار است پخت شود، بهطور قطع درست است؟
 - ۱) D _ پنجشنبه
 - B (۲ پنجشنبه
 - ۳) A _ دوشنبه
 - ۴) C دوشنیه

- اگر A در هیچیک از روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه پخت نشود، بهطور قطع، كدام مورد
 - درست است؟
- اگر پخت E دوشنبه باشد، D باید یکشنبه پخت شود.
- ۲) اگر پخت D دوشنبه باشد، C باید پنجشنبه يخت شود.
- ۳) اگر پخت C چهارشنبه باشد، E باید یکشنبه يخت شود.
- ۴) اگر پخت A پنجشنبه باشد، D باید دوشنبه يخت شود.


به صفحه بعد بروید.

راهنمایی: با توجه به اطلاعات و شکل زیر، به سؤالهای ۱۷ تا ۲۰ پاسخ دهید.

950 A

پنج میخ مطابق شکل زیر، روی دیواری نصب شده و چهار عدد کش، هرکدام دو میخ را به هم وصل کردهاند. هرکدام از کشها به یکی از رنگهای سبز، زرد، قرمز و نارنجی هستند. قرار است میخها را به نامهای C ،B ،A و E و نه لزوماً بهترتیب) نامگذاری کنیم، بهطوری که محدودیتهای زیر رعایت

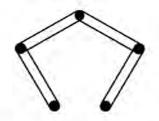- کش زرد، میخهای A و D را به هم وصل کرده است.
- دور میخ C دو کش افتاده که هیچکدام به رنگ قرمز نیستند.
- میخ A با کش قرمز و میخ E با کش سبز در تماس نىستند.



 ۲۰ کدام مورد زیر، نمی تواند بالاترین میخ باشد؟ E()

۱۹- اگر میخ D با کش سبز در تماس باشد، کدام مورد زیر، بهطور قطع صحیح است؟

۱) A فقط با یک کش در تماس است.

۲) کش نارنجی به میخ E وصل است.

۳) B با کش نارنجی در تماس است.

۴) فقط یک کش به میخ B وصل است.

- DIT
- B (T
- A (F
- ۱۷ اگر کش قرمز با بالاترین میخ در تماس باشد، كدام ميخ بهطور قطع، جزو پايين ترين ميخها
 - است؟
 - EO
 - D (7
- اگر میخ D فقط با یک کش در تماس باشد، رئگاگر میخ D کش متصل به میخ دیگری که آنهم فقط با یک کش در تماس است، بهطور قطع کدام است؟
 - ١) سيز
 - ۲) قرمز
 - ۲) نارنجي
 - ۴) نمی توان تعیین کرد.

B (A (+

پایان بخش سوم



متقاضیان گرامی، در بخش چهارم، دو دسته سؤال داده شده است:

الف _ استعداد منطقي _ ويژه متقاضيان كليه گروههاي امتحاني بهجز گروه امتحاني فني و مهندسي

در بخش چهارم از آزمون استعداد تحصیلی، میبایست کلیه متقاضیان گروههای امتحانی هنر، زبان، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و علوم پایه، بهجز متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی، فقط به سؤالات استعداد منطقی (سؤالهای ۲۱ تا ۲۵) در صفحات ۱۳ تا ۱۶ پاسخ دهند.

ب ـ استعداد تجسمي ـ ويژه متقاضيان گروه امتحاني فني و مهندسي


در این بخش، میبایست فقط متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی، به سؤالات استعداد تجسمی ویژه گروه امتحانی خود (سؤالهای ۲۱ تا ۲۵) در صفحات ۱۷ تا ۲۰ یاسخ دهند.

الف ـ سؤالات استعداد منطقي ويژه متقاضيان كليه كروههاي امتحاني بهجز كروه امتحاني فني و مهندسي


(داوطلبان گروه فنی و مهندسی صرفاً به سؤالهای صفحات ۱۷ تا ۲۰ پاسخ دهند.)

راهنمایی:

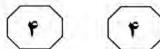برای پاسخگویی به سؤالهای این بخش، لازم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیهوتحلیل قرار دهید و سپس گزینهای را که فکر میکنید پاسخ مناسب تری بـرای آن سـؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را بادقت بخوانید و با توجه به واقعیتهای مطرحشده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح تر بهنظر میرسد، انتخاب و در پاسخنامه علامت بزنید.





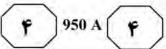



است. حال ممكن است اين پرسش مطرح شود که مگر نمیشود بدون تحصیلات دانشگاهی به علم دست یافت؟ پاسخ روشن است: معلوم است که میشود! اما پاسخ ادامه دارد: معلوم است که میشود، اما تحصیلات عالی به انسان این فرصت را میدهد که راحت تر از علم و دانشی که کسب کرده، استفاده کند و به مدارج شغلی و اجتماعی بالاتر دست يابد. تحصيل باعث افزايش خلاقيت و قدرت تفکر افراد میشود، کمک میکند که شانس دانش آموختگان برای کسب مشاغل بهتر افزایش یابد و به آنها در ساختن آیندهای روشن تر یاری می رساند. به عبارت دیگر، کدام مورد، جای خالی متن را به منطقی ترین وجه كامل مىكند؟

- ۱) این پرسش اساساً محلی از اعراب ندارد
- ٢) تحصيل همه چيز نيست، أنچه كه مهم است، رشد کردن است
- ٣) دانشگاه مقدمهای لازم، اما نه کافی، برای ورود به بازار کار است
- ۴) باید کسب علم در دانشگاه را یک هدف والا قلمداد کرد، نه یک وسیله

 ۲۱ مطالعه بهمثابه وسیلهای برای کسب آگاهی و علم ۲۲ - هیچکس فکرش را هم نمی کند که با دوربین مادون قرمز که موجودات و اشیا را براساس گرمای آنها نمایان می کند، نشود خرس قطبی را شناسایی کرد! برخلاف این تصور که فکر میکنیم اگر به بدن خرس قطبی دست بزنیم، بسیار گرم است، اما اصلاً این طور نیست. در خرسها، لایه ضخیم چربی در زیر پوست و موهای پرپشت و متراکم روی پوست، مانع خروج گرما از بدن میشوند، بهطوری که دمای خارج بدن آنها مانند دمای بیرون محیطشان بسیار سرد است و گرمایی از آنها ساطع نمیشود تا توسط دوربین شناسایی شود؛ درصورتی که انسان ها بهراحتی توسط این دوربین شناسایی خواهند شد.

کدام مورد زیر را می توان بهدرستی، از متن فوق استنباط کرد؟

- ۱) در بسیاری از موجودات، میزان ساطع شدن انرژی از بدن، با میزان تطبیقپذیری آنها رابطه عكس دارد.
- ۲) بدن انسانهای ساکن قطب هم در طول سالیان بهطوری تکامل یافته که کمترین گرما را ساطع مي كند.
 - ۳) بدن خرسهای قطبی برای زندگی در قطب، به نوعی با شرایط آن تطبیق یافته است.
 - ۴) به قیر از خرسها، موجودات دیگری نیز به صورت دائمی در قطب زندگی می کنند.

950 A F

۲۳ عطرها خیلی بیشتر از آنچه تصور میکنیم، ۲۴ بعضی حیوانات از قابلیتی موسوم به «پیری زندگی ما را تحتِ تأثیر قرار میدهند. آنها نقش مهمی در تقویت آرامش انسان دارند، زیرا ارتباط مستقیم و قدرتمندی با احساسات و خاطرات ما دارند. گفته میشود که برخی از رایحهها مانند بابونه، وانیل، اکالیپتوس، اسطوخودوس و گل رز، دارای اثر آرامش بخش هستند و باعث ایجاد آرامش و بهبود کیفیت خواب میشوند. استنشاق این رایحهها موجب آزاد شدن انتقال دهندههای عصبی مانند سروتونین و دوپامین شده که باعث ایجاد حس خوب و کاهش استرس و اضطراب

> کدام مورد، درصورتی که صحیح فرض شود، نتیجه گیری پایانی متن را به بهترین شکل تضعیف می کند؟


۱) در نوع تأثیر عوامل مختلف بر مکانیزم فعالسازی انتقال دهنده های عصبی در بدن انسان، فاکتور سليقه شخصي نقش تعيين كنندهاي دارد.

- ٢) بهدليل افزايش سرسامآور قيمت وسايل آرایشی و بهداشتی، ازجمله عطر و ادکلن، دسترسی افراد به آنها کاهش یافته است.
- ۳) به جز سروتونین و دوپامین، انتقال دهنده های عصبی دیگری نیز در بدن هستند که در كاهش اضطراب انسان نقش دارند.
- ۴) برخی سودجویان، نمونه تقلبی برندهای معروف عطر را بدون توجه به اصالت رایحههای آنها، روانه بازار کردهاند.

نامحسوس» برخوردارند؛ این بدان معنی است که از نظر تئوری، این حیوانات می توانند تا ابد زنده بمانند. برای مثال، کروکودیلها نمی توانند بر اثر کهولت سن بمیرند و تا ابد به غذا خوردن ادامه مىدهند. بااين حال، احتمال ديدن يک کروکوديل هزارساله بسیار بعید است، چون بیشتر این حیوانات بر اثر گرسنگی و بیماری یا به دست دیگر موجودات شکارچی تلف میشوند.

کدام مورد، رابطه دو بخش از متن که زیر آنها خط کشیده شده را به بهترین وجه نشان

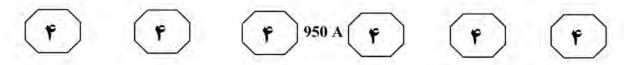- ۱) اولی، یک باور عمومی است که نویسنده آن را صحیح میپندارد و دومی، بیانگر عواملی است که آن باور را زیر سؤال میبرد.
- ۲) اولی، گزارهای شبهعلمی است که فاقد شواهد کافی است و دومی، مجموعه فاکتورهایی است که آن گزاره را به نوعی تأیید میکنند.
- ٣) اولى، حقيقتى علمي است كه بهنوعي مقبوليت عام دارد و دومی، مجموعه عواملی است که سرنوشت بیشتر جانداران را رقم می زند.
- ۴) اولی، ادعای متن است که نویسنده به آن باور دارد و دومی، دربردارنده فاکتورهایی است كه مانع تحقق نتيجهٔ آن ادعا ميشوند.



۲۵ با اینکه همه ما از رازدار بودن افراد به عنوان یکی از ویژگی های اخلاقی بسیار خوب و مثبت یاد می کنیم، اما باید بدانید این خصوصیت می تواند به قیمت به خطر افتادن سلامت فرد تمام شود. هرچه رازی که شخص در دل نگه می دارد مهم تر و ارزشمند تر باشد، خطرش هم بیشتر است. باور کنید این حرفها بی پایه نیستند. متخصصان عصب شناسی بر پایه پژوهش هایی جامع اعلام کرده اند که از نظر بیولوژیکی، بسیار بهتر است افراد رازهای خود را برملا سازند یا دست کم رازدار دیگران نشوند. دلیل آن نیز این است که رازها در جاهای نادرستی در ذهن ذخیره می شوند.

كدام مورد، درصورتي كه صحيح فرض شود، استدلال اصلى متن را به منطقي ترين شكل توجيه مي كند؟

- ۱) تصویربرداری MRI از مغز افراد رازدار، تغییراتی را در بخشهای مختلف مغز نشان میدهد که ارتباط مستقیمی با سخن گفتن دارند.
- ۳) اگر رازی را در دل خود نگه دارید، به کورتکس مغز اجازه نمیدهید به روش طبیعی، اطلاعات را منتقل
 کند و این موجب استرس مغز میشود.
- ۳) اندیشمتدان حوزه فلسقه علم، بر این موضوع تأکید دارند که هیچ همخوانی ذاتی بین گزارههای اخلاقی
 و توصیههای علمی پزشکی وجود ندارد.
- ۴) در برخی جوامع توسعه یافته که دارای شاخصهای سلامت بالا هستند، رازداری نه به مثابه یک اصل متقن اخلاقی، بلکه به عنوان یک قرارداد اجتماعی وجود دارد.

پایان بخش چهارم ویژه متقاضیان تمامی گروههای امتحانی ب<u>هجز</u> گروه امتحانی فنی و مهندسی



ب ـ استعداد تجسمي ـ ويژه متقاضيان گروه امتحاني فني و مهندسي

در این بخش، فقط متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی، میبایست به سؤالات استعداد تجسمی (سؤالهای ۲۱ تا ۲۵) در صفحات ۱۷ تا ۲۰ پاسخ دهند و متقاضیان سایر گروههای امتحانی (هنر، زبان، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و علوم پایه)، از پاسخگویی به سؤالات این بخش، اکیداً خودداری نمایند.

ب ـ استعداد تجسمي ـ ويژه متقاضيان گروه امتحاني فني و مهندسي


(داوطلبان سایر گروههای امتحانی بهجر فنی و مهندسی صرفاً به سؤالهای صفحات ۱۳ تا ۱۶ پاسخ دهند.)

راهنمایی:

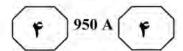این بخش از آزمون استعداد، سؤالهایی از نوع تجسمی را شامل میشود. هریک از سؤالهای ۲۱ تا ۲۵ را بهدقت بررسی نموده و جواب صحیح را در پاسخنامه علامت بزئید.












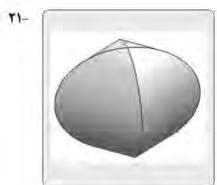راهنمایی: در سؤال ۲۱، در سمت چپ، حجم حاصل از تقاطع دو پوسته استوانهای نشان داده شده است. کدام الكو (موارد ١ تا ٤)، نمايش دهنده سطح كسترده اين حجم است؟



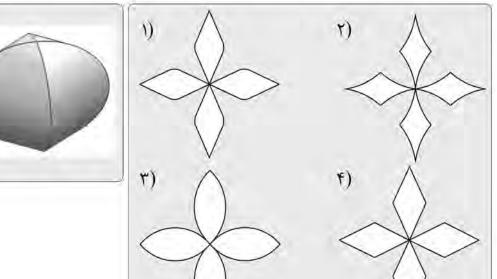

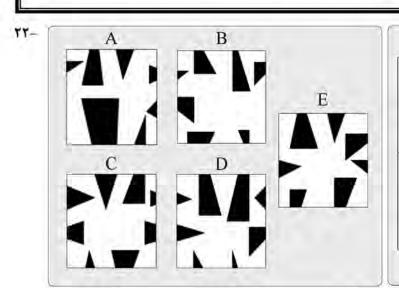راهنمایی: در سؤال ۲۲، در سمت چپ، ۵ کاشی طرحدار نمایش داده شده است. به کمک ۴ عدد از این کاشیها، یک سطح ۲×۲ (الگوی سمت راست) ساخته میشود، بهنحویکه در محل اتصال کاشیها، فقط مثلث دیده میشود. این کاشیها کداماند؟




E , D .C .B (Y


E, D.B.A (F D, C.B.A (E,D.C.A(

به صفحه بعد بروید.

صفحه ۱۸

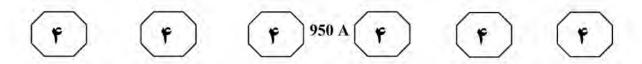


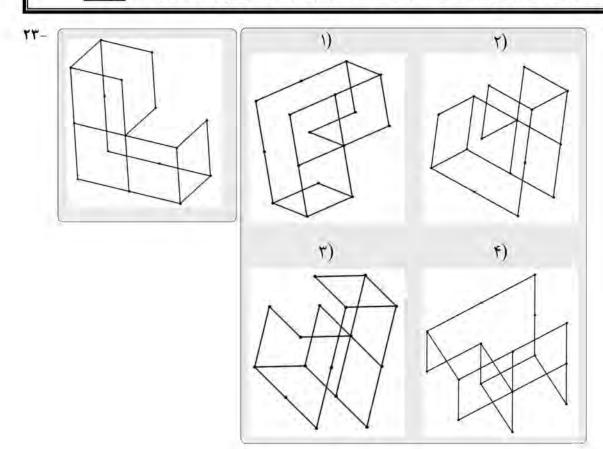راهنمایی: در سؤال ۲۳، الگوی ساختهشده از میلههای فولادی یکسان، در سمت چپ نمایش داده شده است. کدامیک از شکلهای سمت راست (موارد ۱ تا ۴)، تصویری از این الگو را از زاویهٔ دیگر نمایش <u>نمی دهد</u>؟







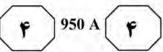




راهنمایی: در سؤال ۲۴، در سمت چپ، یک الگوی کاغذی نمایش داده شده است. حداکثر چند قطعه از این تکه کاغذ را بدون همپوشانی می توان در شکل سمت راست جای گذاری کرد، ضمن آنکه قابلیت چرخش و پشتورو کردن تکه کاغذ وجود داشته باشد؟

4 (1


D (T

9 (4

V (4

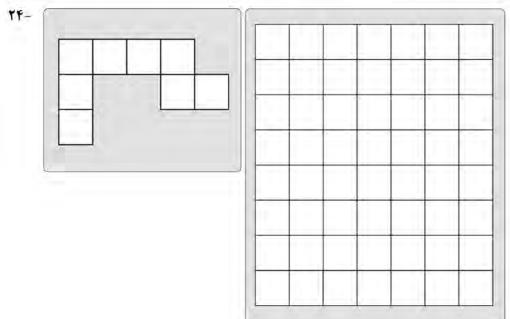

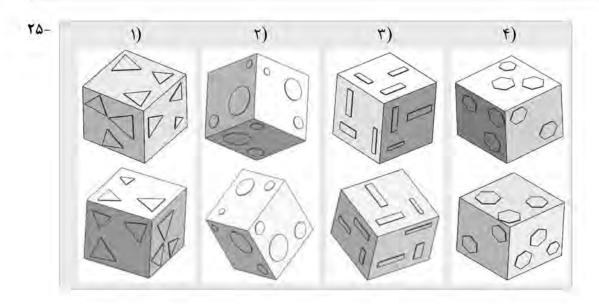راهنمایی: در سؤال ۲۵، در هر گزینه (موارد ۱ تا ۴)، دو مکعب نشان داده شده است که در سه گزینه، دو مکعب یکسان اما از دو زاویه مختلف نشان داده شدهاند و در یک گزینه، دو مکعب باهم تفاوت دارند. در کدام گزینه، این تفاوت وجود دارد؟



پایان بخش چهارم ویژه متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی

کد کنترل

894





عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترجه شماره ۲ از ۲



جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فثاوری سازمان سنجش آموزش کشور «علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴ مهندسی برق (کد ۲۳۰۱)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ٩٥ سؤال

عنوان مواد امتحاني. تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	رديف
70	1	70	ریاضیات مهندسی - مدارهای الکتریکی (۱ و ۲)	1
۳۵	79	1.	سیگنالها و سیستمها	- 1
۵۵	45	4+	الکترونیک (۱ و ۳)	٣
۶۵	۵۶	of the second	الكترومغناطيس	F
۸۵	99	7.	تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ـ ماشینهای الکتریکی ۲	۵
٩۵	٨۶	14	سیستمهای کنترل خطی	9

استفاده از ماشین حساب مجاز ئیست.

این ازمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

رياضيات مهندسي - مدارهاي الكتريكي (1 و ٢):

- α و α یک تابع تحلیلی ناصفر باشد و به ازای مقادیر حقیقی α و α یک تابع تحلیلی α و α درست است α و α درست است α
 - $\alpha = \beta$ ()
 - $\alpha = -\beta$ (7
 - $\alpha = \beta = 1$ (*
 - αβ = 0 (F
 - است؟ مقدار $\frac{\mathrm{d}z}{|z|=1}$ ، کدام است؟
 - -\πi (\
 - $-\pi i$ (Y
 - ۳) صفر
 - Υπi (۴
 - ۱۳ مانده تابع z=0 مانده تابع $f(z)=\frac{e^{-z}-1}{\sinh(z)-\sin(z)}$ در z=0 کدام است
 - = (1
 - <u>r</u> (r
 - -1 (r
 - -- (4
 - است؟ $\int_0^{7\pi} \cos(\cos\theta) \cosh(\sin\theta) d\theta$ کدام است? –۴
 - ۱) صفر
 - $\frac{\pi}{r}$ (7
 - π (٣
 - TT (4

? فرض کنید
$$\alpha$$
 مقدار α مقدار α مقدار α کدام است α

- -ln+ (1
 - ۲) صفر
 - Int (
 - Int (+

%- فرض کنید سری فوریه تابع
$$\int_{n=1}^{\infty} b_{r}^{\intercal} \sin(nx)$$
 بهصورت $\int_{n=1}^{\infty} b_{n} \sin(nx)$ بهصورت $\int_{n=1}^{\infty} b_{r}^{\intercal} \sin(nx)$ کدام است

- <u>a</u> (1
- ۷ ۲
- $\frac{\Delta\pi}{4}$ (*
- $\frac{\forall \pi}{\land}$ (*

$$f(x) = \int_{0}^{\infty} (a(w)\cos(wx) + b(w)\sin(wx)) dw$$
 و $f(x) = \int_{0}^{\infty} (a(w)\cos(wx) + b(w)\sin(wx)) dw$ و $f(x) = \int_{0}^{\infty} (a(w)\cos(wx) + b(w)\sin(wx)) dw$

اگر B(w) کدام است؟ $f'(x) = \int_{0}^{\infty} (A(w)\cos(wx) + B(w)\sin(wx)) dw$ کدام است؟

- $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\infty} (f(-x) + f(x)) \sin(wx) dx$ (1)
- $-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty} (f(-x)-f(x))\sin(wx) dx$ (7
- $-\frac{w}{\pi}\int_{0}^{\infty} (f(-x)-f(x))\cos(wx) dx$ (**
- $-\frac{w}{\pi}\int_{0}^{\infty}(f(-x)+f(x))\cos(wx)\,dx$ (*

$$\mathbf{u}_{\mathbf{x}}(\circ,\mathbf{y}) = \mathbf{u}_{\mathbf{x}}(\pi,\mathbf{y}) = \circ$$
 با شرایط مرزی $\mathbf{u}_{\mathbf{x}\mathbf{x}} - \mathbf{r}\mathbf{y}\mathbf{u}_{\mathbf{y}} + \mathbf{r}\mathbf{u}_{\mathbf{x}} + \mathbf{r}\mathbf{u} = \circ$ با شرایط مرزی $\mathbf{u}_{\mathbf{x}\mathbf{x}}(\pi,\mathbf{y}) = \mathbf{u}_{\mathbf{x}}(\pi,\mathbf{y}) = \mathbf{u}_{\mathbf{x}}(\pi,\mathbf{y})$ که به روش تفکیک متغیرها (ضربی) تعیین می شود، کدام است؟

$$u(x,y) = ye^{-\gamma x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k_n \cos(nx)}{y^n}$$
 (1)

$$u(x,y) = ye^{-\tau x} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{k_n \cos(nx)}{y^n}$$
 (7

$$u(x,y) = \frac{e^{-rx}}{y} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k_n \cos(nx)}{\sqrt{y^{n^r}}} (r^n)$$

$$u(x,y) = \frac{e^{-\gamma x}}{y} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{k_n \cos(nx)}{\sqrt{y^{n^{\gamma}}}} (\beta$$

۹- مسئله تعیین پتانسیل الکتریکی u درون استوانه بدون بار زیر را درنظر بگیرید:

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^{\gamma}}u_{\theta\theta} + u_{zz} = 0$$
, $0 \le r < a$, $0 < z < 1$, $u(r, \theta, 0) = f(r, \theta)$

اگر جواب مسئله به صورت $u(r,\theta,z)=F(r)G(\theta)Q(z)$ باشد، آنگاه توابع G ، Q و G در کدام معادلات دیفرانسیل معمولی صدق می کنند؟ (پارامترهای G و G ثابت ناصفر هستند.)

$$\begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \\ G'' + \beta G = \circ \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \\ G'' + \beta G = \circ \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \\ Q'' + (\alpha - \beta)Q = \circ \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - \alpha r^{\gamma}F = \circ \\ G'' + \beta G = \circ \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \\ Q'' + \alpha Q = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F'' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \qquad \end{cases} \end{cases} \qquad \begin{cases} r^{\gamma}F' + rF' - (\alpha r^{\gamma} + \beta)F = \circ \end{cases} \end{cases} \end{cases} \qquad \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

را برای اپراتور خطی $L[y] = -rac{d}{dx}(xrac{dy}{dx})$ مسئله $L[y] = \lambda x^{-1}y$ را بر بازه x < e به همراه شرایط مرزی $L[y] = -rac{d}{dx}(xrac{dy}{dx})$ به همراه شرایط مرزی y(e) = 0 و y'(1) = 0 و y'(1) = 0 درنظر بگیرید. مقادیر ویژه x و توابع ویژه متناظر کداماند؟


$$\lambda_k = (k\pi - \frac{\pi}{r})^r$$
 , $y_k(x) = \cos\left((k\pi - \frac{\pi}{r})\ln x\right)$ (1)

$$\lambda_k = (k\pi - \frac{\pi}{r})^r$$
, $y_k(x) = \cos\left((k\pi - \frac{\pi}{r})x\right)$ (7)

$$\lambda_k = (k\pi)^{\mathsf{T}}, y_k(x) = \sin(k\pi \ln x)$$
 (T

$$\lambda_k = (k\pi)^{\mathsf{T}}, y_k(x) = \cos(k\pi \ln x)$$

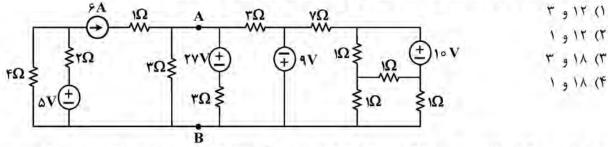۱۱ در مدار زیر، ولتاژ تونن برحسب ولت و مقاومت تونن برحسب اهم، به تر تیب، کدام است؟



۱۲ - در مدار زیر، کدام رابطه برای > < 1 درست است؟ (در لحظه = < 1 شارژ اولیهٔ خازن > 0 مساوی > 0 و شارژ اولیهٔ خازن > 0 مساوی > 0 با جهت مشخص شده اند.)

$$Ri(t) - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda - v_{\gamma} + v_{\gamma} - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda = \alpha \text{ (1)}$$

$$Ri(t) - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda + v_{\gamma} - v_{\gamma} - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda = \alpha \text{ (1)}$$

$$Ri(t) - \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda + v_{\gamma} - v_{\gamma} + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda = \alpha \text{ (1)}$$

$$Ri(t) + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda + v_{\gamma} - v_{\gamma} + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda = \alpha \text{ (1)}$$

$$Ri(t) + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda - v_{\gamma} + v_{\gamma} + \frac{1}{C_{\gamma}} \int_{\alpha}^{t} i(\lambda) d\lambda = \alpha \text{ (1)}$$


%تار نشانداده در زیر، با فرض شرایط اولیه زیر، $\frac{\mathrm{di}_{\mathrm{L}}(\mathrm{e}^+)}{\mathrm{d}t}$ چقدر است -1

$$i_L(\circ^-) = -1A \ , V_{C1}(\circ^-) = \Delta V \ , V_{CY}(\circ^-) = -1V \ , V_{CY}(\circ^-) = \Upsilon V$$


- 1)1
- 7) 7
- 4 (4
- 0 (4

۱۴ در مدار زیر، به ازای چه مقداری برای β ، مدار فقط یک فرکانس طبیعی ساده دارد؟

- 1 (1
- 7 (7
- -1 (5
- -1 (4

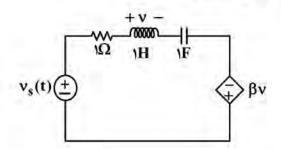

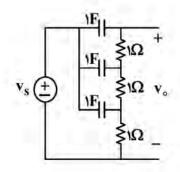 $\mathbf{v}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{o}}$ در مدار زیر، معادله دیفرانسیل ارتباطدهنده $\mathbf{v}_{\mathrm{s}}^{\mathrm{o}}$ کدام است $^{\mathrm{o}}$



$$\frac{d^{r}v_{o}}{dt^{r}} + \frac{d^{r}v_{o}}{dt^{r}} + \frac{dv_{o}}{dt} + v_{o} = v_{s}$$
 (1

$$\frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \frac{\beta dv_{s}}{dt + v_{s}} = \frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \frac{\Delta d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + v_{s}$$
 (Y


$$\frac{d^{\mathsf{Y}} V_{\mathsf{o}}}{dt^{\mathsf{Y}}} + \frac{\mathsf{F} d V_{\mathsf{o}}}{dt^{\mathsf{Y}}} + \frac{d V_{\mathsf{o}}}{dt} + V_{\mathsf{o}} = \frac{\Delta d^{\mathsf{Y}} V_{\mathsf{S}}}{dt^{\mathsf{Y}}} + \frac{\mathsf{F} d V_{\mathsf{S}}}{dt} + V_{\mathsf{S}} \ (\mathsf{Y})$$

$$\frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \Delta \frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \varepsilon \frac{dv_{s}}{dt} + v_{s} = \frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \Delta \frac{d^{r}v_{s}}{dt^{r}} + \varepsilon \frac{dv_{s}}{dt} \quad (\varepsilon$$

۱۶ - در مدار زیر، توان متوسط تولیدشده توسط منبع جریان مستقل، چند وات است؟ (منبع جریان برحسب آمپر است.)




- T (T
- 4 (4
- D (4

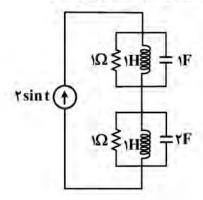

 $\alpha\delta(t)$

۱۷ - در مدار زیر، اگر I = IA باشد، X_M چند آهم است؟ (امیدانسها برحسب آهم و منبع ولتاژ برحسب ولت است.)

- 4 (1
- 9 (4
- -F (T
- -8 (4

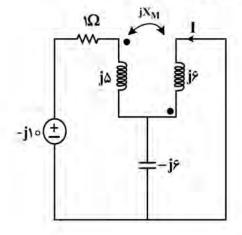

در مدار زیر، کلید S در t=0 باز می شود. بین α و β چه رابطهای باید برقرار باشد تا بلافاصله بعد از باز شدن S در S در S در S برابر یک آمپر شود؟ (جریان هر دو سلف در S برابر صفر است.)

 $\beta\delta(t)$


$$\beta = \frac{r}{r}\alpha - 1$$
 (1

$$\beta = -\frac{r}{r} + \alpha (r$$

$$\beta = \frac{r}{r}\alpha + 1 \ (r$$

$$\beta = \frac{r}{r} + \alpha \ (r$$

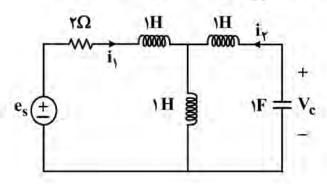برحسب متغیرهای حالت کدام است؟ $rac{di_1}{dt}$ در مدار زیر با فرض این که i_7 ، i_1 و i_7 متغیرهای حالت باشند، i_1



$$\frac{\epsilon}{r}i_{v}-\frac{1}{r}V_{c}+\frac{r}{r}e_{s}$$
 (1

$$-\frac{r}{r}i_1 - \frac{1}{r}V_c + \frac{r}{r}e_s$$
 (7

$$-\frac{\epsilon}{r}i_1 - \frac{1}{\epsilon}V_c + \frac{r}{\epsilon}e_s \ (r$$

$$-ri_1 - \frac{1}{r}V_c + e_s$$
 (*


 در یک گراف جهت دار و با انتخاب یک درخت معین، ماتریس حلقه اساسی به صورت زیر است. ماتریس کات ست اساسی برای همان درخت، به کدام صورت است؟

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} (7) \qquad Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (1)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
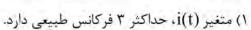
$$Q = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (F) \qquad Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (F)$$



رد.
$$H_{\tau}(s) = \frac{I(s)}{V_{s}(s)}$$
 قطب دارد. ۲) تابع شبکه تابع شبکه و نام دارد.


۳) تابع شبکه
$$\frac{I(s)}{I_s(s)}$$
 حداکثر ۳ قطب دارد.

$$i_s(t)$$
 متغیر $i(t)$ متغیر $i(t)$ متغیر $i(t)$ متغیر $i_s(t)$ متغیر $i_s(t)$ الله $i_s(t)$ $i_s(t)$

و مفرهای دو تابع شبکه $H_{\tau}(s)=rac{I(s)}{I_{s}(s)}$ و $H_{\tau}(s)=rac{V(s)}{I_{s}(s)}$ ، یکسان هستند، (۴



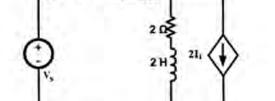- ۱) دو فرکانس طبیعی صفر و یک فرکانس طبیعی ۱-
- ۲) یک فرکانس طبیعی صفر و یک فرکانس طبیعی ۱-
 - ۳) دو فرکانس طبیعی صفر
 - ۴) یک فرکانس طبیعی صفر




۲۳ به ازای کدام مورد، مدار زیر، جواب یکتا دارد؟


$$\alpha = \beta = 1$$
 (1

$$\alpha = \beta = r$$
 (r


$$\alpha = \frac{1}{2} = 7$$
 (7
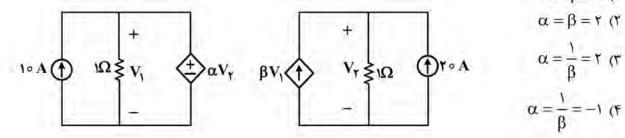
$$\beta = \frac{1}{\beta} = -1 \ (\beta$$



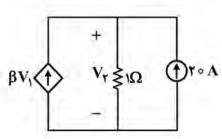

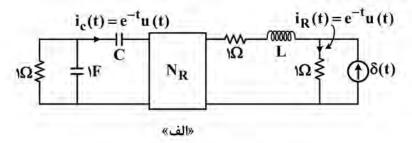 ۲۵ دوقطبی خطی تغییرناپذیر با زمان N_R از مقاومت، سلف، سلفهای تزویج شده و خازن و ترانسفورماتور ایده آل تشکیل شده است و در 🧖 درحالت صفر هستند. در دو حالت «الف» و «ب» دو آزمایش انجام شده است. با توجه به اطلاعات دادهشده، $\hat{\mathbf{v}}(t)$ برای زمانهای مثبت کدام است؟



سیگنالها و سیستم*ها:*

عدام مورد درخصوص سیستم گسسته زمان $ay[n+b]+cx[n]=d^n$ نادرست است $ay[n+b]+cx[n]=d^n$

۲) اگر b = ۷، سیستم وارون پذیر است.

۱) اگر b = -4، سیستم سیبی (علّی) است.

۴) اگر ا−= d، سیستم پایدار است.

۳) اگر ه = d، سیستم خطی است.

۲۷ - کدام گزاره، همواره درست است؟

١) پاسخ پله يک سيستم خطى تغييرناپذير با زمان، مشتق پاسخ ضربه أن است.

 ۲) یک سیستم پیوستهزمان بدون حافظه بهطور حتم علّی (سببی) است و یک سیستم پیوستهزمان غیرعلّی (غیرسببی) بهطور حتم با حافظه است.

 ۳) انتگرال پذیری قدرِمطلق یک سیگنال پیوستهزمان در حوزه زمان، شرط لازم برای وجود تبدیل فوریهٔ آن سیگنال در حوزهٔ فرکانس است.

به ازای y(t) است، خروجی h(t) به به ازای ورودی ضربه واحد $\delta(t)$ دارای خروجی h(t) است، خروجی y(t) به ازای ورودی y(t) به ازای به دست می آید.

برای سیگنال گسسته زمان حقیقی و زوج x[n] با دوره تناوب $N=\Lambda$ و ضرایب سری فوریه a_k ، اطلاعات زیر را داریم. اگر بدانیم $x[\tau]=0$ مقدار $x[\tau]=0$ مقدار $x[\tau]=0$ بدانیم $x[\tau]=$

 $\sum_{k=1}^{n} a_k = 0 , a_{\varphi} = a_{\lambda} = 0$

1 (1

18 (7

-y (L

-18 (4

سیگنال x(t) پهنای باند محدود داشته و داریم $|\omega| > \omega_{
m M} > 0$. نرخ نایکوئیست برای نمونهبرداری این x(t) سیگنال، برابر x(t) است. کدام مورد نادرست است؟

۱) ترخ نایکوئیست مربع این سیگنال، دو برابر نرخ نایکوئیست خود سیگنال است.

۲) نرخ نایکوئیست سیگنال ($\frac{t}{\pi}$)، کمتر از نرخ نایکوئیست خود سیگنال است.

٣) نرخ نايكوئيست مشتق اين سيگنال، از نرخ نايكوئيست خود سيگنال بيشتر است.

بنرخ نایکوئیست سیگنال $\left[\cos(rac{\omega_{M}}{r}\,t)
ight]$ ، از نرخ نایکوئیست خود سیگنال بیشتر است.

۳۰ در مورد درستی یا نادرستی دو گزاره «الف» و «ب»، به ترتیب، چه می توان گفت؟

الف _ یک سیستم LTI می تواند وجود داشته باشد که پاسخ آن به ورودی $x[n] = (\frac{1}{2})^n$ ، خروجی $y[n] = (\frac{1}{2})^n$ بشود.

ب ـ یک سیستم LTI می توانـد وجـود داشـته باشـد کـه پاسـخ آن بـه ورودی $x[n] = (rac{1}{\epsilon})^n u[n]$ ، خروجـی

بشود. $y[n] = (\frac{1}{w})^n u[n]$

۲) نادرست ـ نادرست

۱) درست ـ درست

۴) درست ـ نادرست

۳) نادرست ـ درست

۳۱ - پاسخ ضربهٔ یک سیستم LTI گسستهزمان، بهصورت زیر داده شده است. این سیســتم مــیتوانــد کــدام فیلتــر انتخاب فرکانسی زیر باشد؟(α عددی حقیقی و مخالف صفر است.)

 $h[n] = \delta[n] + \alpha \delta[n-1] - \alpha \delta[n-T] - \delta[n-T]$

۳۲ - تابع تبدیل یک سیستم پیوسته زمان LTI و علّی به صورت زیـر است. پاسخ ایـن سیستم بـه ورودی

است؟
$$x(t) = r\cos(t) + r\sin(rt + \frac{\pi}{r}) + r\cos(rt + \frac{\pi}{s})$$

$$H(s) = \frac{(s^{\gamma} + f)(s^{\gamma} + 1f)}{(s^{\gamma} - f)(s^{\gamma} - 1f)}$$

$$\gamma \cos(f) (1)$$

$$\cos(t) + r\sin(rt + \frac{\pi}{r})$$
 (7

$$\tau\cos(t) + \tau\sin(\tau t + \frac{\pi}{\tau}) + \tau\cos(\tau t + \frac{\pi}{\epsilon})$$
 (τ

۴) صفر

سیگنال $y(t) = e^{-\gamma t} x(t)$ دارای تبدیل فوریه $y(t) = e^{-\gamma t} x(t)$ تبدیل لاپلاس سیگنال $y(t) = e^{-\gamma t} x(t)$ داده شده است. اگر بدانیم سیگنال $y(t) = e^{-\gamma t} x(t)$ کدام است؟

$$X(s) = \frac{s + \forall}{(s+1)(s+\Delta)(s+\beta)}$$

$$Re\{s\} > -1$$
 (7

$$-\Delta < \operatorname{Re}\{s\} < -1$$
 (*

$$-9 < \text{Re}\{s\} < -\delta$$
 (*

است $\frac{\mathbf{d}^\mathsf{T} \mathbf{X}}{\mathbf{d} \mathbf{z}^\mathsf{T}}$ است کدام سیگنال، برابر با $\mathbf{X}(z)$ باشد، تبدیل \mathbf{z} کدام سیگنال، برابر با $\mathbf{x}[n]$ است \mathbf{z}

$$n(n-1)x[n]$$
 (1)

$$(n-1)(n-1) \times [n]$$

$$n(n-1)x[n-1]$$
 (7

$$(n-7)(n-1)x[n-7]$$
 (4


دستچپی $\mathbf{x}[\mathbf{n}]$ را با تبدیل \mathbf{z} بهصورت $\mathbf{x}[\mathbf{n}]$ درنظر بگیرید. اگر بدانیم $\mathbf{x}[\mathbf{n}]$ دستچپی $\mathbf{x}[\mathbf{n}]$


است، دراین صورت، [۲−]x چقدر است؟


الكترونيك (1 و ٢):


۳۶ - دو مدار زیر، تقویت کننده های توان هستند که با فیدبک منفی خطی سازی شده اند. مشخصه تغییرات ولتاژ خروجی آپامپ (ولتاژ های V_{Λ_Y} و V_{Λ_Y} برحسب V_{Λ_Y} مشابه کدام مورد است؟


894A

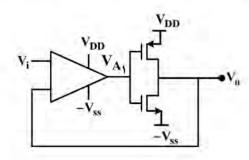


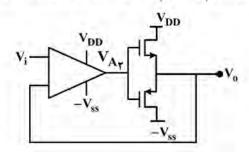

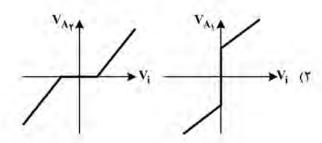

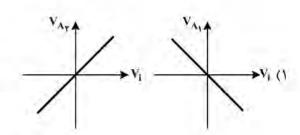

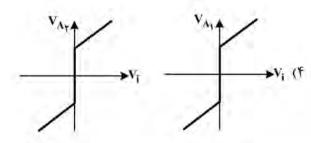

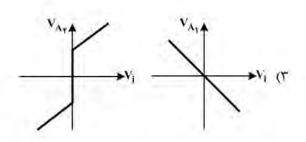

میدانیم که مساحت پیوند دیود O_1 ، O_2 برابر مساحت پیوند دیود D_3 است و سایر مشخصات فیزیکی دو دیود V_1 میدان است. با فرض $V_2 = \frac{KT}{q} = V_3$ و $V_3 = V_4$ مقدار جریان V_3 یاید چند میلی آمپ باشد تــا تــوان باشد تــا تــوان

 $V_{DD}=5V$ $\downarrow I_{S}$ D_{1} $\downarrow D_{2}$ $\downarrow R=100\Omega$


0/0 (1

1 (1


1/0 (7


7 (4

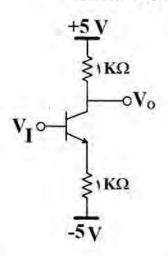
۳۸ - با تغییر ولتاژ V_I در بازه مشخص شده در مدار زیر، نمودار مشخصه انتقالی به کدام صورت خواهد بود؟




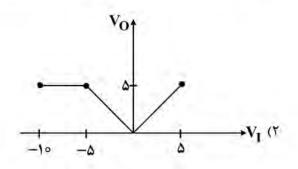 $V_{BE, on} = \circ V, V_{CE, sat} = \circ V, -1 \circ V < V_I < +\Delta V$




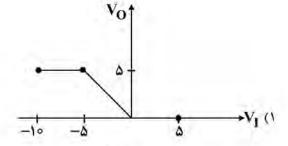

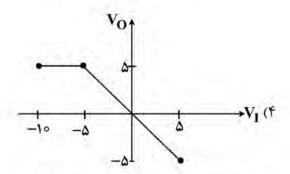

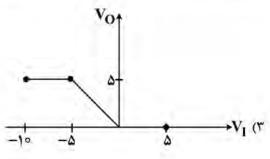

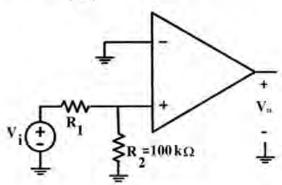با فرض غیرایده آل بودن آپامپ، بهره آن چقدر باید باشد که اگر $R_1 = 100$ باشد، $R_1 = 100$ شود و اگـر $R_1 = 100$



$$\left| \frac{\mathbf{V}_{o}}{\mathbf{V}_{i}} \right|$$
 = ۶۰ باشد، \mathbf{R}_{i} = ۲۰۰ΚΩ


Too (1

700 (7

100 (4


100 (4

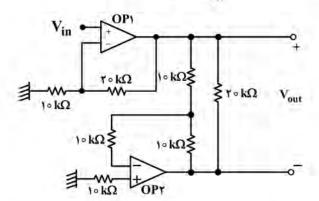۴۰ بهرهٔ تقویت کننده های عملیاتی در مدار زیر، برابر با ۸۰ dB است. نسبت $rac{
m V_{out}}{
m V_{in}}$ تقریباً کدام است؟




- 4 (1
- 8 (1
- 17 (4
- 1/0 (4

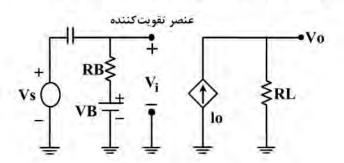۴۱ در تقویت کننده شکل زیر، از یک منبع جریان وابسته به ولتاژ ورودی استفاده شده است که رابطه جریان خروجی ۴۱ (lo = $V_i + \frac{1}{r} V_i^r - \frac{1}{q} V_i^r$) آن، به صورت (V_i) آن، به صورت (V_i) است. (V_i) است. (V_i) ولتاژ بایاس عنصر است. حداکثر بهره ولتاژ سیگنال کوچک $(\frac{V_0}{V_s})$ به ازای چه مقداری از (V_i) (برحسب ولت) به دست می آید؟



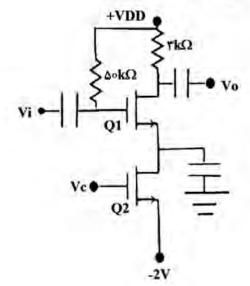- 1/4 (1
- F/0 (T
- ۳) بی نهایت
 - ۲) صفر
- جر مدار زیر، ترانزیستورها مشابه بوده و در ناحیه اشباع قرار دارند و رابطه جریان دریین برحسب میلی آمپر بهصورت $I_D = (V_{GS} r)^T$ است. $I_D = (V_{GS} r)^T$ است. V_{C} و ترانزیستور بینهایت فرض میشود و V_{C} و ثابت است. V_{C} است. رابطه V_{C} با V_{C} و رودی V_{C} است.




- Vo = TVi Vc ()
- $Vo = -\tau Vi(Vc + \tau)$ (τ
 - Vo=-8Vi Vc (*
- $Vo = \gamma Vi(Vc + \gamma)$ (4

۴۳ - در مدار زیر، با فرض اشباع بودن ترانزیستورها، مقاومت خروجی $(\mathbf{R}_{ ext{out}})$ تقریباً چند کیلواُهم است؟

$$\lambda = \circ_{/} \text{I V^{-1}} \text{ , } \mu_n \text{ } C_{ox} \text{ } (\frac{W}{L})_1 = \mu_p C_{ox} (\frac{W}{L})_{\gamma,\gamma} = \text{Y} \frac{mA}{V^{\gamma}} \text{ , } A = \text{A} \circ dB$$


- 10 (1
- 99 (Y
- 100 (5
- T00 14

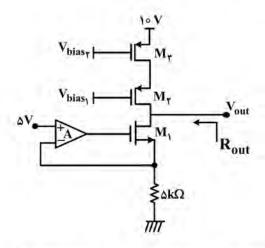

 $_{*}V_{tp}=-\circ/\Delta V$ مقدار مقاومت R (برحسب کیلـواُهم) چقـدر باشـد تـا $_{*}V_{tp}=\circ/\delta V$ مقدار مقاومت $_{*}V_{tp}=-\circ/\Delta V$ مقدار مقاومت


است.)
$$\mu_p C_{ox} = \circ_/ 1\Delta \frac{mA}{V^{\Upsilon}}$$
 و $\mu_n C_{ox} = \circ_/ \Upsilon \frac{mA}{V^{\Upsilon}}$ ، $\lambda = \circ$ ، $V_{tn} = \circ_/ \Upsilon V$

- 0 (1
- F (T
- 10 (r
- 4 (4

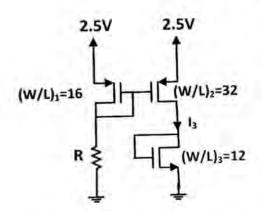

 r_{\circ} با فرض بایاس شدن ترانزیستورها در ناحیه فعال، ایده آل بودن منابع جریان، $\beta = 1 \circ \circ$ و صرفنظـر از -40

به کدام مورد نزدیک تر است؟ $\left| rac{V_{
m out}}{V_{
m in}}
ight|$ ترانزیستورها، بهره

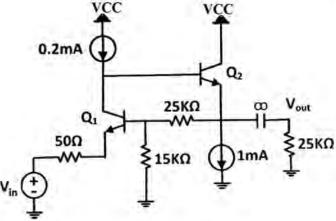

- 1/4 (1
- 7/1 (7
- T/V (T
- T/A (4

در مدار زیر و با درنظر گرفتن اثر بدنه ترانزیستورها، اگر M_{γ} و M_{γ} در ناحیهٔ اشباع بایاس شده باشند، مقدار بهرهٔ -49

$$R_L = 1 \circ k\Omega$$
, $r_{o_1} = r_{o_2} = 1 \circ k\Omega$

ولتاژ
$$rac{\mathbf{V_{out}}}{\mathbf{V_{in}}}$$
 به کدام مورد نزدیک تر است؟

$$g_{m_{1,\Upsilon}} = \Delta g_{mb_{1,\Upsilon}} = i \frac{mA}{V}$$

% چقدر می شود
$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right|$$
 پهره $g_m = 1/\Lambda \ ms$ و $\lambda = 0$ بهره $\lambda = 0$ چقدر می شود $-$ ۴۷ پهره انزیستور در ناحیه اشباع، $\lambda = 0$ بهره $\lambda = 0$

$$V_{in}$$
 V_{in}
 V_{in}


$$\frac{1}{2}$$
 (7)

۱۳۰۰ در مدار زیر، ترانزیستور
$$Q$$
 دارای $Q = 9$ است. فرکانس قطع سه دسیبل پایین، تقریباً چند $\frac{Rad}{sec}$ است؟

(فرض کنید منبع جریان ایده آل و $\mathbf{V}_{\mathbf{A}}=\infty$ است.)

$$V_s$$
 V_s
 V_o
 V_o
 V_o
 V_o


 C_{ϕ} و C_{ϕ}

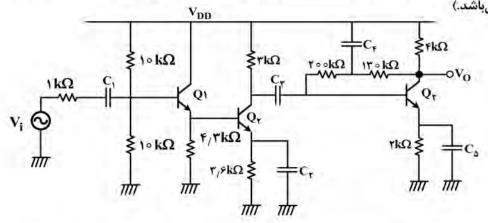

 $C_{\tau} = 1 \circ \circ \mu F \ . C_{\tau} = 1 \circ \mu F \ . C_{\tau} = 1 \circ \circ \circ \mu F \ . C_{\tau} = 1 \circ \circ \circ \mu F \ . C_{\tau} = 1 \circ \circ \mu F$

 $C_\tau = 1 \circ \circ \mu F \ . \\ C_\tau = 1 \circ \circ \circ \mu F \ . \\ C_\tau = 1 \circ \circ \mu F \$

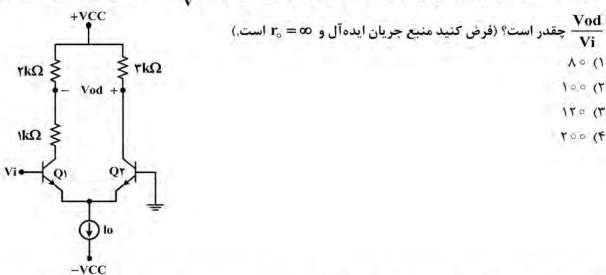در تقویت کننده تفاضلی زیر، Q1 و Q2 مشابه و $rac{gm}{V}$ آنها در نقطه کار، برابر $rac{mA}{V}$ ۱۳۰۰ است. بهـره ولتــاژ تفاضــلی




 \mathbf{r}_{\circ} با فرض بایاس شدن کلیه ترانزیستورها در ناحیه فعال، ایده آل بودن منبع جریــان و بــا صــرفنظــر از \mathbf{r}_{\circ} تمــامی $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ تقریباً چند برابر $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ مــیشــود؟ (منظــور از $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ ، همــان $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ تقریباً چند برابر $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$ مــیشــود (منظــور از $\mathbf{g}_{\mathbf{m}}$) همــان



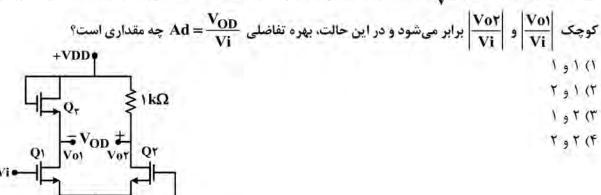
۱) صفر

-4, 70 (4


۵۲ در مدار زیر، ترانزیستورها مشابه بوده و در اشباع قرار دارند و r_o بینهایت فرض می شود. اگر lo=۴mA باشد، در ترانزیستورها برابر $\frac{mA}{V}$ است. به ترتیب، به ازای چه مقداری از lo (برحسب mA)، اندازه بهرههای سیگنال gm



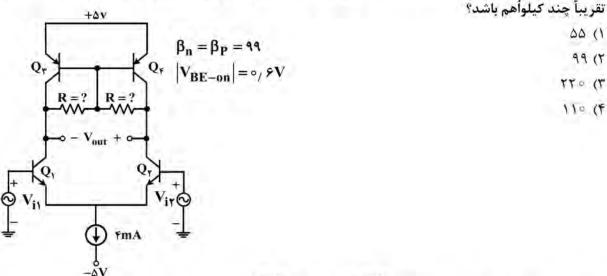
هاید \mathbf{R} مقدار تقویت کننده دیفرانسیل داده شده، برای برقراری تساوی $\mathbf{V}_{\mathrm{CE}1,\,\gamma} = \mathbf{V}_{\mathrm{EC}\gamma,\,\gamma}$ مقدار مقاومت \mathbf{R} باید $\mathbf{V}_{\mathrm{CE}1,\,\gamma} = \mathbf{V}_{\mathrm{EC}\gamma,\,\gamma}$



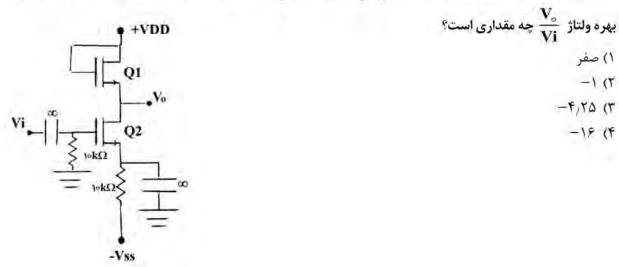در مدار زیر، Q1 و Q1 در اشباع بوده و $\frac{mA}{V}$ و $g_{m1} = rac{mA}{V}$ و $g_{m1} = rac{mA}{V}$ بینهایت فرض می شود. Q2 در اشباع بوده و Q3 در اشباع بوده و Q4





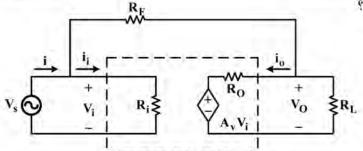

الكترومغناطيس:


بهترتیب $V_{\tau}=a'x^{\tau}+b'y^{\tau}+c'z^{\tau}+d'x+e'y+f'z+g'$ و $V_{1}=ax^{\tau}+by^{\tau}+cz^{\tau}+dx+ey+fz+g$ بهترتیب $V_{2}=a'x^{\tau}+b'y^{\tau}+c'z^{\tau}+d'x+e'y+f'z+g'$ و $V_{3}=ax^{\tau}+by^{\tau}+cz^{\tau}+dx+ey+fz+g$ پتانسیل الکتریکی سمت چپ و راست مرز v=0 که دو محیط عایقی با ثابت دیالکتریک v=0 و را از هم جدا می کند. مانند شکل زیر باشند، کدام مورد درست است؟

$$\begin{array}{c|c} \epsilon_1 & \epsilon_7 \\ V_1(x,y,z) & V_7(x,y,z) \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} \epsilon_1 b = \epsilon_7 b' \text{ (1)} \\ \epsilon_1 c = \epsilon_7 c' \text{ (7)} \\ \epsilon_1 e = \epsilon_7 e' \text{ (7)} \\ \epsilon_1 d = \epsilon_7 d' \text{ (6)} \end{array}$$

a و شعاع کره a سه کره رسانای هممرکز مطابق شکل، درون یکدیگر قرارگرفتهاند. شعاع کره اول (داخلی ترین کره)، برابر a و شعاع کره دوم، برابر a است. به دوم، برابر a است. کره سوم دارای ضخامت بوده به تحوی که شعاع داخلی کره برابر a و شعاع خارجی آن برابر a است. به کره اول، بار خالص a و به کره سوم، بار خالص a داده می شود. کره دوم را به باتری با پتانسیل a وصل می کنیم،

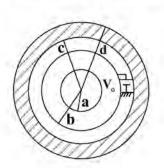پتانسیل کره سوم مطابق یا کدام مورد است؟ (مقدار k برابر $\frac{1}{\hbar\pi\epsilon}$ است.)



$$\frac{kq_{r}(b-c)-V_{o}ab}{db-dc-bc}$$
 (1

$$\frac{kq_{\gamma}(b-c)-V_{o}bc}{db-dc-bc} (\gamma$$

$$\frac{kq_{\tau}(c-b)-kq_{1}(b-a)-V_{\circ}ab}{db-dc-bc} \ ($$

$$\frac{kq_{r}(c-b)+kq_{1}(b-a)-V_{a}bc}{db-dc-bc} \text{ (f}$$

سطحی به چگالی $\rho_s = \epsilon$ است، قرار می دهیم. پتانسیل کره فلزی برحسب ولت، چقدر است $\rho_s = \epsilon$

1 ()

1/0 (7


7 (7

T/0 (4

 $-\frac{t}{\rho_{vf}}$ در محیط عایقی فضای آزاد (خلاً)، بار آزاد حجمی $\rho_{vf}=\Delta e^{-t}$ باعث ایجاد بردار شدت میدان الکتریکی متغیر بـا زمـانی که تنها دارای یک مؤلفه در جهت محور z است، میشود. هم چنین در این محیط، بردار شدت میدان مغناطیســی متغیــر بـا زمان زیر وجود دارد. کدام مورد، برابر با مقدار مؤلفه z بردار چگالی جریان حجمی z در مکــان z (z = z) است؟

$$\mathbf{H} = \mathbf{e}^{\frac{-\mathbf{t}}{7}} \left(\mathbf{y}^{7} \hat{\mathbf{a}}_{x} + 7x \hat{\mathbf{a}}_{y} - 7z^{7} \hat{\mathbf{a}}_{z} \right)$$

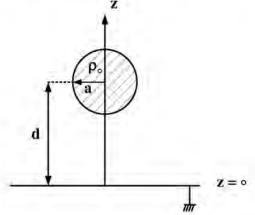- -r/0 (1
- -1,70 (7
 - D (T
 - T/0 (4
- بار الکتریکی حجمی با چگالی یکنواخت $ho_V=
 ho_0$ در فضایی کروی بهشعاع a در خلاً توزیع شده است. این بار کروی در بالای یک صفحه هادی بی نهایت زمین شده مطابق شکل قرار دارد (d>a). میدان الکتریکی در نقطهای در نقطهای در خارج از فضای کره و z>d+a) کدام است؟



$$E = \frac{-\rho_{\circ} a^{\mathsf{Y}} dz}{\mathsf{Y} \epsilon_{\circ} (d^{\mathsf{Y}} - z^{\mathsf{Y}})^{\mathsf{Y}}} \hat{a}_{z} \ (\mathsf{Y} + \mathsf{Y} + \mathsf{Y}) = 0$$

$$E = \frac{\rho_{o} a^{\mathsf{T}} dz}{\mathsf{T} \varepsilon_{o} (z^{\mathsf{T}} - d^{\mathsf{T}})} \hat{a}_{z} \ (\mathsf{T}$$

$$E = \frac{\rho_{o}a^{r}dz}{r\epsilon_{o}(z^{r}-d^{r})^{r}}\hat{a}_{z} \ (r$$

$$E = \frac{\rho_0 a^{\mathsf{r}} dz}{\mathsf{r} \varepsilon_0 (z^{\mathsf{r}} + d^{\mathsf{r}})} \hat{a}_z \ (\mathsf{r}$$

- یک کابل هممحور با شعاع داخلی a و شعاع خارجی b موجود است که مابین آن را دیالکتریکی پر نموده است که ثابت دی الکتریکیاش با شعاع تغییر می کند $(\varepsilon(r))$. این کابل به ولتاژ V متصل شده است. شدت میدان الکتریکی E(r) با شرط این که چگالی انرژی در کابل ثابت باشد، کدام مورد است؟
 - $-\frac{\mathbf{fr}^{\mathsf{r}}\,\mathsf{V}}{\mathsf{b}^{\mathsf{r}}-\mathsf{a}^{\mathsf{r}}}\;(\mathsf{V}$
 - $-\frac{rr^{r}V}{b^{r}-a^{r}}$ (7
 - $-\frac{rr^{r}V}{a(b^{r}-a^{r})} (r$
 - $-\frac{\mathbf{f}\mathbf{r}^{\mathsf{f}}\mathbf{V}}{\mathbf{a}(\mathbf{b}^{\mathsf{f}}-\mathbf{a}^{\mathsf{f}})}\ (\mathsf{f}$

 \overline{E}_o کره عایقی با ثابت دیالکتریک ϵ در یک میدان یکنواخت \overline{E}_o قرارگرفته است. با درنظر گرفتن شدت میدان الکتریکی $\overline{E}=\frac{r \epsilon_o}{\epsilon+r \epsilon_o}$ داخل کره ϵ نسبِت به جهت میدان داخل کره کرد ϵ نسبِت به جهت میدان

الكتريكي اندازه گيري مي شود.)

$$\frac{9\,\epsilon_{\circ}(\epsilon\!-\!\epsilon_{\circ})}{\epsilon\!+\!7\epsilon_{\circ}}E_{\circ}\cos\theta~()$$

$$\frac{\mathfrak{F}\,\epsilon_{\circ}(\epsilon\!-\!\epsilon_{\circ})}{\epsilon\!+\!7\epsilon_{\circ}}E_{\scriptscriptstyle{\mathrm{B}}}\cos\theta~(7$$


$$\frac{\text{7 $\epsilon_{\text{o}}(\epsilon-\epsilon_{\text{o}})$}}{\text{$7$ $(\epsilon+\text{$7$$$\epsilon_{\text{o}})$}$}} E_{\text{o}} \cos\theta \ \text{$(7$ }$$

$$\frac{r \varepsilon_{o}(\varepsilon - \varepsilon_{o})}{\varepsilon + r \varepsilon_{o}} E_{o} \cos \theta$$
 (*

جه حلقه مستطیلی مطابق شکل زیر، با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه حول محور z می چرخد. چگالی شار مغناطیسی در z فضا z است. اگر مقاومت حلقه z مقاومت حلقه باشد، چه جریانی در آن القا می شود؟ (z فضا z فضا z فضا z فضا هر نقطه از حلقه از

تا محور Z است.)

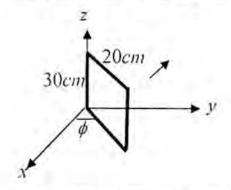- ∘/\Aπ cos Y o oπt (\
- o/ ΥΥπ sin Yooπt (Y
- o, ΥΥ π sin Υ o oπt (٣
- 0/79 π sin Y 0 0 πt (۴



۶۴ سیمی بینهایت طویل با جریان I بر روی محور z قرار دارد. در مجاورت آن، یک حلقه ناقص دایروی قرار دارد، بهطوری که مرکز این حلقه بر روی سیم بینهایت طویل است (مطابق شکل داده شده). ضریب القای متقابل بین سیم و حلقه کدام است؟

$$\left(\int \frac{d\theta}{\cos \theta} = \ln \frac{1 + \tan \frac{\theta}{r}}{1 - \tan \frac{\theta}{r}}\right)$$


$$\frac{\mu_{\circ}a}{\pi}\ln(\tau+\sqrt{\tau})$$
 (1)

$$\frac{\mu_{,a}}{r\pi}\ln r\sqrt{r}$$
 (r

$$\frac{\mu_0 a}{\pi} \ln(\tau - \sqrt{\tau})$$
 (τ

$$\frac{\mu_{\circ}a}{\pi}\ln(\tau\sqrt{\tau}-\tau)~(\tau$$

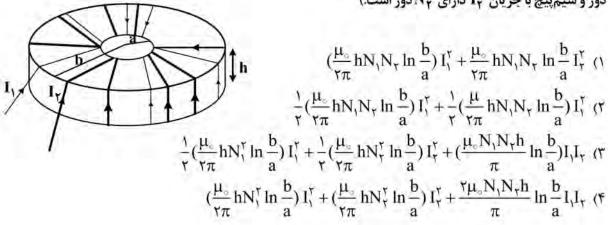دور یک هسته به ارتفاع h و با سطح مقطع مستطیلی به شعاع داخلی a و شعاع خارجی b، دو سیمپیچی انجام شده است N_1 دارای I_2 و I_3 از آنها میگذرد. انرژی ذخیرهشده در سیمپیچ کدام است؟ (سیمپیچ با جریانهای I_3 دارای I_4 دارای I_5 دارای I_6 دارای I_6 دارای I_8 دارای دارای I_8 دارای دا



تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی ـ ماشینهای الکتریکی ۲:

در یک سیستم انرژی الکتریکی، امپدانس مؤلفه مثبت و منفی از دید محل خطا برابر بوده و امپدانس مؤلفه صفر دو برابر $\frac{\phi}{\epsilon}$ امپدانس مؤلفه مثبت است. با وقوع خطای تکفاز به زمین در فاز a جریان خطای فاز a معادل a معادل a خواهد شد. جریان فاز a به ازای وقوع خطای دو فاز a برحسب یکایی چقدر خواهد بود؟ (ولتاژهای پیش از خطا a و از جریان بار چشم پوشی می شود.)

$$-\frac{\sqrt{r}}{r} (r)$$

$$-\frac{\sqrt{r}}{r} (r)$$


$$-\frac{\sqrt{r}}{r} (r)$$

۶۷ در مدار زیر، همه امپدانسها به صورت یکایی و در یک مبنای مشترک داده شدهاند. امپدانس معادل مؤلفه صفر از
 دید باس ۴ چقدر است؟

 Z_{Bus} ماتریس امپدانس یک سیستم قدرت بهصورت یکایی شده Z_{Bus} است. اگر یک اتصال کوتاه سهفاز مستقیم در باس $^{\text{pu}}$ است.) $^{\text{pu}}$ رخ دهد. اختلاف ولتاژ باس ۱ و ۲ در هنگام خطا برحسب یکایی چقدر است؟ (ولتاژ پیش از خطا معادل $^{\text{pu}}$ است.)

$$\mathbf{z_{Bus}} = \mathbf{j} \begin{bmatrix} \circ/\mathbf{f} & \circ/\mathbf{1} & \circ/\mathbf{f} \\ \circ/\mathbf{1} & \circ/\mathbf{A} & \circ/\mathbf{A} \\ \circ/\mathbf{f} & \circ/\mathbf{A} & 1/\mathbf{f} \end{bmatrix} \qquad \qquad \frac{1}{r} \ (\mathbf{f} \\ \frac{1}{r} \ (\mathbf{$$

 $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ از راکتانس گذرای محور مستقیم $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ از طریق دو خط انتقال بدون تلفات مشابه با راکتانس $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ از طریق دو خط انتقال بدون تلفات مشابه با راکتانس $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ به باس بی نهایت متصل شده و توان نامی را در ضریب توان $\circ/\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و ولتاژ گذرای داخلی ژنراتور به ترتیب برابر $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و ولتاژ گذرای داخلی ژنراتور به ترتیب برابر $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ و $\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ است. ژنراتور در شرایط بی باری و تحت توان مکانیکی نامی، $\circ/\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ است. ژنراتور در شرایط بی باری و تحت توان مکانیکی نامی، $\circ/\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ است. ژنراتور در ابتدای یکی از خطوط انتقال اتفاق بیافتد و پس از $\circ/\mathbf{x}_d' = \circ/\mathbf{x}_d'$ شود، فرکانس (برحسب هر تز) و زاویه (برحسب درجه) در لحظه رفع خطا به ترتیب چقدر است؟

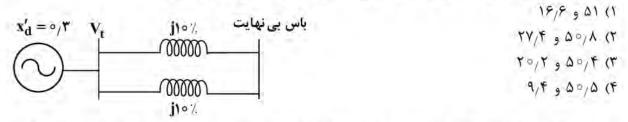


در شبکه قدرت ۳ باس شکل زیر، پارامترها و مجهولات باسها در مسئله پخش بار به صورت یکایی و امپدانس خطوط به صورت درصد یکایی روی شکل داده شده است. برای حل مسئله پخش بار به روش نیوتن ـ رافسون، رابطه محاسبه تغییرات در هر تکرار، به صورت زیر نوشته شده است:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta | \mathbf{v} | \end{bmatrix}$$

که ΔQ و ΔP به ترتیب بردارهای عدم تطابق (Mismatch) توانهای اکتیو و راکتیو در باسهای مربوط: ΔQ و ΔP و ΔQ به ترتیب بردار تغییرات زوایا و اندازه ولتاژ در باسهای مربوط و ΔQ ماتریس ژاکوبین است. اگر مقادیر اولیه ولتاژ و زوایا به صورت ΔQ و ΔQ و ΔQ فرض شود، مقدار ΔQ در تکرار اول چقدر است؟
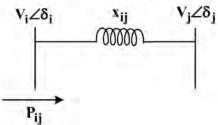
$$V_{i} = 1/2 \circ^{\circ} \qquad j \uparrow \circ 1/2 \qquad N_{r} = 1/2 \circ \Delta 2 \delta_{r} \qquad -0/\Delta (1) \qquad -1/2 \circ 1/2 \qquad$$



۱) Q_{ij} مثبت و Q_{ij} منفى است.

۲) Q_{ii} مثبت و Q_{ii} صفر است.


۳) Q_{ii} و Q_{ii} هر دو مثبت هستند.


۴) با اطلاعات موجود نمی توان اظهار نظر کرد.

۷۲ در یک سیستم قدرت متشکل از ژنراتورهای سنکرون با گاورنرهای یکسان، ۵ درصد تغییر در فرکانس منجر به ۱۰۰ درصد تغییر توان تولیدی ژنراتورها میشود. همچنین مشخصه بارها بهگونهای است که یک درصد تغییر فرکانس، منجر به ۵ درصد تغییر بار مصرفی میشود. با فرض توان پایه ۱۰۰۰ مگاوات، میزان افت فرکانس سیستم در اثر خروج یک ژنراتور ۱۰۰ مگاوات در حالت ماندگار چقدر است؟ (فرکانس نامی سیستم ۲۵۰ هر تز است.)

۷۳ دو واحد تولیدی حرارتی در نقطه کار بهینه اقتصادی خود، یک بار مصرفی مشخص را تأمین می کنند. یک افزایش بار کوچک به میزان ۴۰ MW رخ می دهد. واحد تولیدی (۱) و (۲) در نقطه کار جدید که بهینه اقتصادی است به ترتیب ۲۰ MW و ۴۰ MW از این افزایش بار را جبران می کنند. مطابق شکل زیر، اگر تابع هزینه واحد شماره

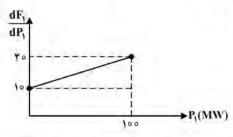(۲) به صورت b_{γ} باشد، مقدار $F_{\gamma}(P_{\gamma})=a_{\gamma}P_{\gamma}^{\gamma}+b_{\gamma}P_{\gamma}+c_{\gamma}$ باشد، مقدار (۲)



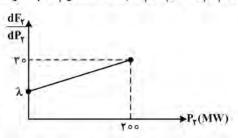


10 (1 Ta (T

10 (4

D (4

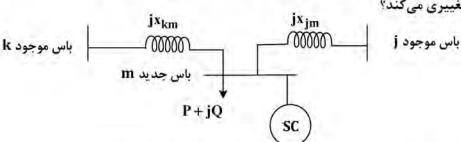 $n \times n$ ماتریس ژاکوبین در پخش بار یک شبکه $n \times n$ باس به روش نیوتن _ رفسون دارای ابعاد $n \times n$ است. مطابق شکل، اگر یک کندانسور سنکرون (ژنراتور سنکرون بدون محرک اولیه) به همراه یک بار توان ثابت در یک باس جدید از طریق دو خط انتقال به باس های موجود $n \times n$ از شبکه شود، آنگاه ابعاد ماتریس ژاکوبین در پخش بار شبکه جدید به روش نیوتن رفسون چه تغییری می کند؟



(۱) به $(n+1) \times (n+1)$ افزایش می یابد،

) به $(n+r)\times(n+r)$ افزایش می یابد.

به $(n+7) \times (n+7)$ افزایش می یابد (۲

۴) همچنان n×n میماند.

٧٥- كدام گزاره، نادرست است؟

- ١) هدف از باندل كردن خطوط انتقال، كاهش تلقات كرونا است.
- ٢) با افزايش سطح ولتاژ نامي شبكه انتقال، ثابت زماني شبكه افزايش مي يابد،
- ٣) حداكثر توان قابل انتقال خطوط HVAC، با افزايش طول خط كاهش مي يابد.
- ۴) در خطوط انتقال سهفاز ترانسپوزهشده، میزان ظرفیت خازنی معادل فاز با درنظر گرفتن اثر زمین، کمی افزایش می یابد.
- ۷۶ برای کنترل سرعت یک موتور القایی، emf به مدار روتور تزریق می کنیم. اگر ولتاژ تزریقی در فاز مخالف
 emf القایی روتور باشد، چه تغییری رخ می دهد؟


۲) راکتانس روتور، افزایش می باید.

۱) راکتانس روتور، کاهش می یابد.

۴) مقاومت روتور، افزایش می پابد.

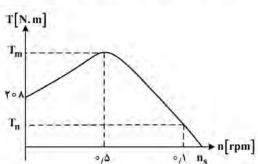
٣) مقاومت روتور، كاهش مي يابد.


- ۷۷ سه موتور القایی سهفاز ۱، ۲ و ۳ به ترتیب با P_7 ، P_1 و P_7 قطب به صورت کوپل مکانیکی و در لغزش ثابت، باری را می چرخانند، به طوری که موتور (۱) از روتور موتور (۱) و موتور (۳) از روتور موتور (۲) تغذیه می شود. نسبت فرکانس مدار روتور موتور (۳) به فرکانس ورودی موتور (۱)، کدام است؟
 - $P_1P_2P_3$ (1
 - $\frac{P_1 P_r}{P_r} (r$
 - $\frac{P_{\gamma}P_{\gamma}}{P_{\gamma}^{r}}$ (7)
 - $\frac{P_{\gamma}P_{\gamma}}{P_{\gamma}} \ (f$
- ۷۸ نمودار گشتاور ـسرعت یک موتور القایی سهفاز، بهصورت شکل زیر است. اگر از مقاومـت سـیم,پیچـی اسـتاتور چشم,پوشی شود، گشتاور اسمی T_n ، چند نیوتنمتر است؟





- 100 (1
- 170 (7
- 140 (4
- 100 (4

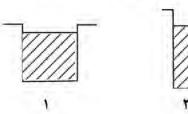
۷۹ در شکل زیر، سه نوع شیار ۱، ۲ و ۳ برای یک موتور القایی قفس سنجابی نشان داده شده است. اگر فرض کنیم که سطح مقطع مربوط به قسمتهای دارای هادی (هاشورخورده) برای سه نوع شیار یکسان باشد، کدام نمودار گشتاور ـ سرعت مربوط به این شیارها را بهدرستی نشان میدهد؟




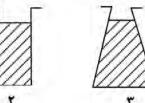

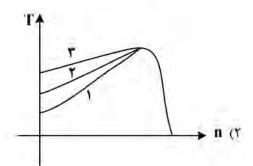

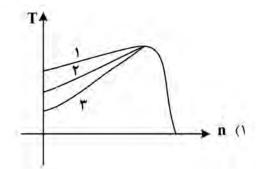

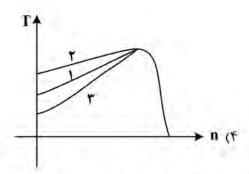

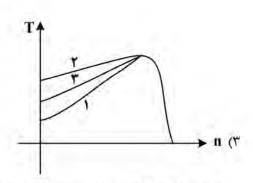

۸۰ نیروی محرکه مغناطیسی یک موتور القایی سهفاز ۶ قطبی، ۵۰ هرتیز دارای هارمونیکهای ۷ و ۱۳ زمانی و ۵ در ۱۳ مکانی است. میدان گردان این موتور دارای چه سرعتهایی برحسب دور بر دقیقه است؟

۸۱ جریان فاز a استاتور یک موتور القایی سهفاز f/۶ کیلووات، $\sqrt{\tau}$ ولت، a قطب، a هرتز با اتصال ستاره در با انصال ستاره در با نامی و سرعت ۱۴۴۰ دور بر دقیقه، a دور بر دقیقه، a است. اگر تلفات چرخشی ماشین برابر a بار نامی و سرعت ۱۴۴۰ دور بر دقیقه، a دا نامی و سرعت ۱۴۴۰ دور بر دقیقه، a دا نامی و سرعت ۱۴۴۰ دور بر دقیقه، a دا نامی و سرعت ۱۴۴۰ دور بر دقیقه، a دور بر دقیقه، a دور بر دقیقه، دور بر دقیقه، a دور بر دقیقه، دور بر دقیقه، است و دور بر دور بر دور بر دقیقه، دور بر بر دور بر


۸۲ تعداد دور سیمپیچی اولیه ترانسفورماتور تکفازی ۱۰۰۰ و ثانویه آن ۲۰۰ دور است. جریان بیباری آن $\sqrt{\pi}$ با ضریب توان $\sqrt{\pi}$ پسفاز است. اگر جریان ثانویه $\sqrt{\pi}$ با ضریب توان $\sqrt{\pi}$ پسفاز باشد، جریان اولیه تقریباً چند آمپر است؟

۸۳ - ترانسفورماتور تکفازی به توان ۱۹۵۰، ۵۰۰، ۲/۵٪ مقاومت و ۵٪ راکتانس دارد. اگر بار ۴۰۰ kVA با ضریب توان ۸/۵ پسفاز توسط ترانسفورماتور تغذیه شود، درصد افت ولتاژ آن تقریباً کدام است؟

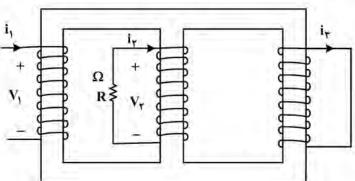- 1)7
- 7)7
- 4 (4
- D (4

- ولتاژ اسمی سیم پیچی اولیه یک ترانسفورماتور - است. ولتاژ ثانویه - ۱۰۰۰ است و از آن سرسیمی خارج شده که ولتاژ + ۴۰۰۷ را عرضه می کند. مقاومت بار آهمی - ۸kW به دو سر ولتاژ + ۱۰۰۷ متصل است. یک بار کاملاً سلفی - ۱۰ می از تلفات و جریان مغناطیس کنندگی - از تلفات و جریان مغناطیس کنندگی - با جسم پوشی از تلفات و جریان مغناطیس کنندگی - جریان اولیه چند آمیر است -


در یک ترانسفورماتور سهسیمپیچه با ساختار زیر، سیمپیچیها دارای تعداد دور یکسان است. اگر از مقاومت الکتریکی سیمپیچیها صرفنظر شود، کدام مورد درخصوص سیمپیچیها صرفنظر شود، کدام مورد درخصوص جریانها و ولتاژها درست است؟



$$\begin{aligned} |v_{1}| &= |v_{Y}|_{9} \ i_{1} + i_{Y} = i_{Y} \ (1) \\ |v_{1}| &> |v_{Y}|_{9} \ i_{1} = i_{Y} + i_{Y} \ (Y) \\ |v_{1}| &> |v_{Y}|_{9} \ i_{1} = i_{Y} < i_{Y} \ (Y) \\ |v_{1}| &= |v_{Y}|_{9} \ i_{1} = i_{Y} = i_{Y} \ (Y) \end{aligned}$$

سیستمهای کنترل خطی:

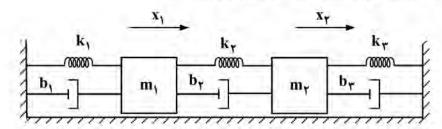۸۶ معادلات دینامیکی حاکم بر سیستم مکانیکی شکل زیر کدام است؟



$$\begin{cases} m_{1} \ddot{x}_{1} = -k_{1}x_{1} - b_{1}\dot{x}_{1} - k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) - b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) \\ m_{Y} \ddot{x}_{Y} = -k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) - b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) - k_{Y}x_{Y} - b_{Y}\dot{x}_{Y} \end{cases}$$
(1)


$$\begin{cases} m_{1} \ddot{x}_{1} = -k_{1}x_{1} - b_{1}\dot{x}_{1} - k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) - b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) \\ m_{Y} \ddot{x}_{Y} = k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) + b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) - k_{Y}x_{Y} - b_{Y}\dot{x}_{Y} \end{cases}$$
(Y

$$\begin{cases} m_{1} \ddot{x}_{1} = -k_{1}x_{1} - b_{1}\dot{x}_{1} + k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) + b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) \\ m_{Y} \ddot{x}_{Y} = k_{Y}(x_{Y} - x_{1}) + b_{Y}(\dot{x}_{Y} - \dot{x}_{1}) - k_{Y}x_{Y} - b_{Y}\dot{x}_{Y} \end{cases}$$
(**

$$\begin{cases} m_{1} \ddot{x}_{1} = -k_{1}x_{1} - b_{1}\dot{x}_{1} + k_{1}(x_{1} - x_{1}) + b_{1}(\dot{x}_{1} - \dot{x}_{1}) \\ m_{1} \ddot{x}_{1} = -k_{1}(x_{1} - x_{1}) - b_{1}(\dot{x}_{1} - \dot{x}_{1}) - k_{2}x_{1} - b_{2}\dot{x}_{1} \end{cases}$$
(*

و دوودی $F(s) = \Delta$ و $G(s) = \frac{k}{s}$ هرودی کنید که ورودی $G(s) = \frac{k}{s}$ هرودی کنید که ورودی -۸۷

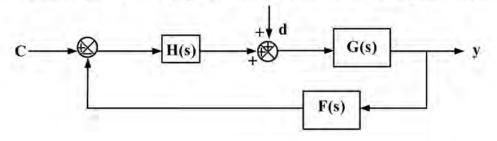مرجع پله واحد c(t) = u(t) و اغتشاش شیب واحد d(t) = r(t) به سیستم اعمال شوند. کدام مورد درست است؟



است.
$$y_{ss} = ^{\circ}/^{1}$$
 باشد، مقدار حالت دائم خروجی برابر $y_{ss} = ^{\circ}/^{1}$ است.


راگر
$$K=\circ/1$$
 باشد، مقدار حالت دائم خروجی برابر $K=\circ/1$ است.


۳) به ازای برخی مقادیر
$$\kappa < \kappa$$
، سیستم حلقه بسته پایدار است.


و $\mathbf{K_p}$ بک سیستم کنترل فیدبک واحد منفی بهشرح زیر را در نظر بگیرید. ناحیه پایداری براساس رابطه بـین $\mathbf{K_p}$ و $\mathbf{K_d}$ کدام مورد است؟


$$G(s) = \frac{s + r}{(s+1)(s+7)(s+\Delta)} : plant (a)$$
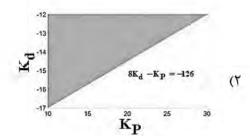
$$C(s) = \frac{k_p + k_d s}{s + r}$$
: Dirich birth bi




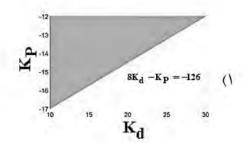

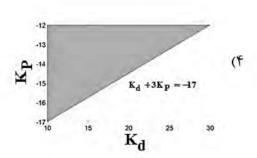

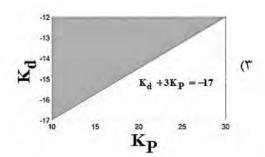

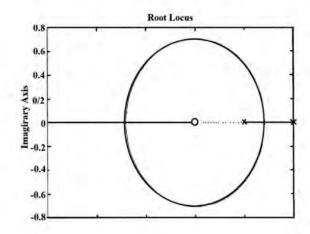مان $G(s) = \frac{k(s+1)}{rs^r + s}$ را در نظر بگیرید. مکان $G(s) = \frac{k(s+1)}{rs^r + s}$ را در نظر بگیرید. مکان ریشههای سیستم در شکل زیر نمایش داده شده است. شعاع قسمت دایرهای مکان کدام است؟



$$1 - \frac{\sqrt{r}}{r} (1)$$

$$\sqrt{r} - 1 (r)$$

$$\frac{\sqrt{r}}{r} (r)$$

$$\frac{\sqrt{r} + 1}{r} (r)$$

۹۰ سریع ترین پاسخ بدون نوسان سیستم با معادله مشخصه $s^{+} + (1/70 + k) s + k + s + k$ ، تقریباً بهازای کدام مقدار k

$$k = \circ/\delta$$
 (Y
$$k = 17/\delta \text{ (Y}$$

$$c = k < 17/\delta \text{ (Y}$$

ه بازای
$$k \leq 17/4$$
 (۴ میلی بزرگ $k \leq 17/4$) به ازای $k \leq 17/4$

(بهازای تغییر $L(s) = \frac{1^{\circ}}{(s-a)(s^{7}+fs+V)}$ بهازای آن نمودار مکان ریشه سیستم (s-a) بهازای تغییر (ماره تر مینه مقدار پارامتر a)

بهره از ∘ تا ∞+) دارای نقطه جدایی از محور حقیقی (شکست) است، کدام است؟


۹۲ تابع تبدیل مربوط به دیاگرام بودی زیر، کدام مورد است؟

$$G(s) = \frac{(1-s)(s^{\dagger} + \circ/fs + f \circ \circ)}{s^{\dagger}(1+s)(\Delta-s)}$$
 (1


$$G(s) = \frac{(s-1)(s^{7} + \circ / fs + f \circ \circ)}{s^{7}(s+1)(f \circ -s)}$$
 (7

$$G(s) = \frac{(1-s)(s^{7} + \circ/^{7}s + f \circ \circ)}{s^{7}(1+s)(f \circ -s)} (f$$
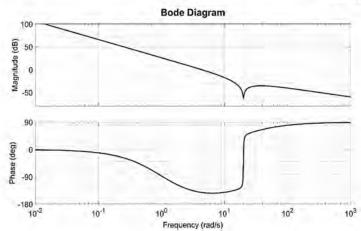
$$G(s) = \frac{(s-1)(s^{7} + \circ / fs + f \circ \circ)}{s^{7}(s+1)(\Delta - s)}$$
(f



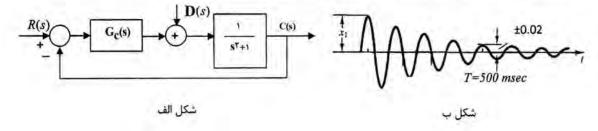99 در سیستم حلقه بسته شکل «الف»، کنترل کننده $G_c(s)$ را چگونه انتخاب کنیم که پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی اغتشاش پله واحد D(s) (برای C(t) = 0 مطابق شکل «ب» شود؟ (حد فاز سیستم حدود C(t) = 0 درجه است.)




- ۱) کنترل کننده مناسب PID، زیرا هم خطای ورودی اغتشاش را در حالت دائمی از بین میبرد و هم به واسطه افزودن دو صفر سیستم را پایدار می کند و امکان به دست آوردن بالازدگی و زمان نشست موردنظر در پاسخ پله سیستم حلقه بسته را فراهم می کند.
- ۲) کنترل کننده مناسب PD، زیرا با افزودن صفری به سیستم حلقه بسته آن را پایدار کرده و کمک می کند تا با افزودن فاز مثبت، حد فاز سیستم اصلاح شود.
- ۳) کنترل کننده مناسب PI، زیرا هم خطای ورودی اغتشاش را در حالت دائمی از بین میبرد و هم به واسطه افزودن صفری در سیستم آن را پایدار نموده، امکان بهدست آوردن حد فاز موردنظر را فراهم می کند.
- ۴) کنترل کننده مناسب پیشفاز یا Lead، زیرا با افزودن فاز مثبت در پاسخ فرکانسی باعث افزایش پایداری (حدفاز) سیستم می شود و بدین ترتیب به زمان نشست مناسب در پاسخ یله ورودی اغتشاش می رسیم.


۹۴ با توجه به دیاگرام بودی زیر، نمودار نایکوئیست این سیستم نقطه ۱- را چند بار و در چه جهتی دور میزند؟




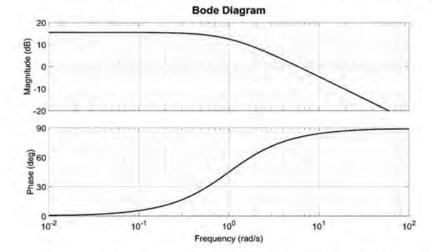
- ۲) یک بار _ ساعتگرد
- ۳) یک بار _ پادساعتگرد
 - ۴) دو بار _ ساعتگرد




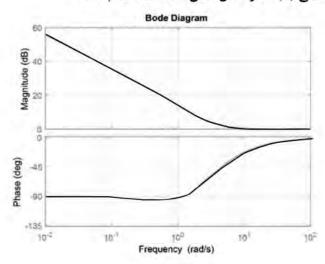
مکان هندسی ریشههای سیستم زیر که پاسخ فرکانسی $\mathbf{G}(\mathbf{S})$ در شکل نشان داده شده، کدام است؟




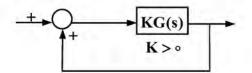


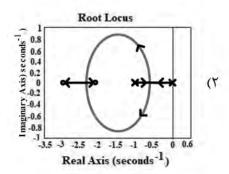

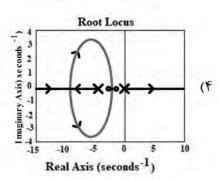

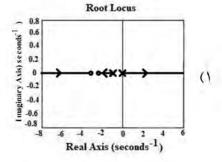

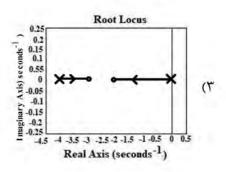

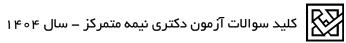

کد دفترچه	عنوان دفترچه	مجموعه امتحانى
лчкА	دروس اختصاصی	۱ ۳۳۰ – مهندسی برق

	V 11-17			دروس احتصاصي			
شماره	گزييتھ	شماره	گزييتھ	شماره	گزييته	شماره	گزييتھ
سوال	مسحبيح	سوال	مسحتتك	سوال	مسحتتك	سوال	همجتتك
1	۲	۱۳	۴	۶۱	۲	91	۲
۲	μ	۳۲	1	۶۲	۴	9 ٢	۲
۳	1	μμ	۲	۶۳	۴	٩٣	١
۴	۴	μk	۴	۶۴	١	916	١
۵	1	۳۵	μ	۶۵	۳	٩۵	1
۶	1	۳۶	μ	99	۴		
٧	۴	۳۷	۴	۶٧	1		
٨	m	۳٨	۲	۶۸	۴		
٩	۲	۳٩	1	۶۹	۳		
10	1	۴۰	۲	٧٠	1		
11	۲	۴۱	1	٧١	۲		
1 ۲	μ	۴۲	μ	٧٢	μ		
۱۳	μ	k۳	۴	٧٣	۲		
۱۴	1	kk	1	٧۴	1		
۱۵	۴	۴۵	μ	۷۵	1		
15	۲	۴۶	Y	٧۶	μ		
1 7	1	۴۷	۴	٧٧	۴		
۱۸	۴	۴۸	۴	٧٨	1		
19	۲	۴۹	1	٧٩	۲		
۲۰	۳	۵۰	Y	٨٠	μ		
۲۱	۴	۵۱	μ	٨١	۴		
7 7	۴	۵۲	1	٨٢	۲		
μΨ	ν γ	۵۳	۴	۸۳	μ		
۲۴	1	۵۴	ا بو	۸۴	1		
۲۵	γ _ε	۵۵	۴	۸۵	Ϋ́		
16	1	۵۶	μ	٨۶	۴		
۲۷	ν γ	۵۷	י	۸۷	ا ب		
۲۸	۴	۵۸	1	۸۸	۲		
۲۹	۳ 	۵۹	۴-	٨٩	μ.		
۳۰	۳	90	۳	9 0	1		

سازمان سنجش آموزش كشور